

# Pracownia fizyczna i elektroniczna

## Wykład 4: Cyfrowe układy scalone I





**Kontakt:** [mkuich@fuw.edu.pl](mailto:mkuich@fuw.edu.pl)

**Materiały:** Pracownia fizyczna i elektroniczna (1100-2F23,1100-2BF21)

- kurs na platformie Kampus

   
 
# Analogowe i cyfrowe układy scalone

- **Układy analogowe** - przystosowane do przetwarzania napięć (lub prądów), których wartości zawierają się w pewnym przedziale wartości
- **Układy cyfrowe** - służą do przetwarzania sygnałów o dwóch wielkościach napięć (ewentualnie prądów): wysokiej (**H** - high) i niskiej (**L** - low)
- **Układ scalony** (ang. *integrated circuit*) stanowi fizycznie wykonany mikrominiaturowy układ elektroniczny, którego część lub wszystkie elementy i ich połączenia są wytworzone we wspólnym procesie technologicznym, wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża  
→ funkcja układu scalonego określona w trakcie konstruowania i produkcji



  
# Pierwsze układy scalone

- 1958 r. - pierwszy (hybrydowy) układ scalony - multiwibrator astabilny - opatentowany przez Jack'a Kilby'ego



 → 1/2 Nagrody Nobla  
w 2000 r. za: „Za jego  
wkład w wynalezienie  
układu scalonego”




- 1959 r. - pierwszy (monolityczny) układ scalony opatentowany przez Roberta Noyce'a  
→ opracował planarną technologię tworzenia układów scalonych wykorzystywaną do dziś


 
# Stany w układach cyfrowych


- Pracę takich układów cyfrowych (układów logicznych) opisuje się za pomocą **dwuwartościowej algebry Boole'a** (logiki matematycznej)
- Poziomom napięć H i L przyporządkowuje się **wartości logiczne**:  
1 (prawda) oraz 0 (fałsz):
  - ▶ przyporządkowanie  $H \rightarrow 1$  oraz  $L \rightarrow 0$  nazywa się **logiką dodatnią**
  - ▶ przyporządkowanie  $H \rightarrow 0$  oraz  $L \rightarrow 1$  nazywa się **logiką ujemną**



- Stany (sygnały) w układach cyfrowych nie mają ściśle określonych wartości napięcia
- Wartości logiczne przyporządkowuje się przedziałom napięć oddzielonych przerwami, np.:

stan	TTL	CMOS
H (1)	2.0 - 5.0 V	3.5 - 5.0 V
L (0)	0.0 - 0.8 V	0.0 - 1.5 V
- Jeżeli napięcie przyjmie wartość z zakresu przerwy to stan układu jest nieokreślony

# Układ cyfrowy

 

- Aby układ cyfrowy działał poprawnie musimy podłączyć go do zewnętrznego zasilania ( $V_{cc}$ ) oraz poziom odniesienia ( $GND$ )
- W układach logicznych na każdym z wejść/wyjść może występować stan 0 lub 1 będący jednostką informacji zwaną **bitem**, a wektory  $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$  i  $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  stanowią **słowa logiczne**; słowo ośmiobitowe nazywamy **bajtem**
- Słowa bitowe są interpretowane przez układ cyfrowy, jako określony kod (dwójkowy, Gray'a, itp.)
- W naturalnym kodzie binarnym (dwójkowym) każde słowo logiczne jest interpretowane jako pewna liczba, np. czterobitowe słowo (1101) w kodzie dziesiętnym jest liczbą:

$$1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13$$

# Klasyfikacja układów logicznych ze względu na sposób przetwarzania informacji


Układy kombinacyjne	Układy sekwencyjne
<p>Stan wyjść jest jednoznacznie określony przez stan wejść układu:</p> $b = f(a)$	<p>Stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzednich stanów układu:</p> $b(t_n) = f[a(t_1), a(t_2), \dots, a(t_n)]$
Przykłady układów:	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Bramki logiczne</li><li>● Bloki funkcjonalne<ul style="list-style-type: none"><li>- multiplexery, demultiplexery</li><li>- konwertery kodów</li><li>- bloki arytmetyczne</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Przerzutniki</li><li>● Liczniki</li><li>● Rejestry</li><li>● ...</li></ul>

# Układy kombinacyjne

# Bramki logiczne I

**NOT** (negacja):


$$f = \bar{a}$$

 

a	f
0	1
1	0

**EXOR** (Exclusive OR, wyłączna suma logiczna):


$$f = a \oplus b$$

 

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**AND** (iloczyn):


$$f = a \cdot b$$

 

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**NAND** (NOT-AND, negacja iloczynu):


$$f = \overline{a \cdot b}$$

 

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**OR** (suma):


$$f = a + b$$

 

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

**NOR** (NOT-OR, negacja sumy):

$$f = \overline{a + b}$$

 


a	b	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


 
## Bramki logiczne II

Oprócz bramek dwuwejściowych stosowane są również bramki wielowejściowe.


Stan na wyjściu bramki wielowejściowej jest funkcją wszystkich stanów na jej wejściu, np. wielowejściowej bramka AND':



- Wartość logiczna 1 pojawia się na wyjściu jedynie wówczas, gdy stan logiczny wszystkich wejść wynosi 1
- W innych przypadkach  $f = 0$
- Bramka taka bywa nazywana **układem koincydencyjnym**

# Podstawowe twierdzenia i tożsamości algebry

## Boole'a

 

### Prawo przemienności:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

### Prawo łączności:

$$x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot y \cdot z$$

### Prawo rozdzielności:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

$$(x + y) \cdot (w + z) = x \cdot w + y \cdot w + x \cdot z + y \cdot z$$

### Prawa de Morgana:

$$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$$

### Inne przydatne tożsamości:

$$\overline{\bar{x}} = x$$

$$x + x \cdot y = x$$

$$x + \bar{x} \cdot y = x + y$$

$$x \cdot y + \bar{x} \cdot y = y$$


$$(x + y) \cdot (\bar{x} + y) = y$$

# Bramki logiczne III

- ▶ Najbardziej uniwersalnymi bramkami są bramki NAND i NOR.

Używając tylko bramek NAND lub tylko bramek NOR można zbudować układ realizujący dowolną funkcję logiczną


**NOT**

 

**AND**



**OR**

 

Korzystamy z prawa de Morgana:

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$


## Zadanie:

**Przedstaw przykłady realizacji podstawowych funkcji logicznych (NOT, OR, AND) przy użyciu bramek NOR**


## Zadanie:

Przedstaw przykłady realizacji podstawowych funkcji logicznych (NOT, OR, AND) przy użyciu bramek NOR


NOT

 

OR

 

AND

 

# Tablice Karnaugh

- **Projektowanie układu kombinacyjnego** polega na zbudowaniu układu realizującego zadaną funkcję logiczną i zawierającego jak najmniejszą liczbę elementów, połączeń oraz wyprowadzeń
- Do minimalizacji prostych układów można stosować **tablice Karnaugh**

a \ b	0	1
0	f(0,0)	f(0,1)
1	f(1,0)	f(1,1)

Przykład dla pewnej funkcji logicznej

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0



a \ b	0	1
0	1	1
1	0	0

lub

korzystając z kodu Gray'a:

ab	00	01	11	10
	1	1	0	0

$$f(a, b) = \bar{a}$$

# Tablice Karnaugh - przykład z 3 sygnałami

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0




ab \ c	0	1
	00	1
01	0	1
11	0	0
10	1	0

$$f(a, b, c) = \bar{a} \cdot c + \bar{b} \cdot \bar{c}$$


 
$$f(a, b, c) = \bar{a} \cdot c + \overline{b + c}$$




# Tablice Karnaugh - przykład z 4 sygnałami

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	1	1	1	0
10	1	0	0	0

$$f(a, b, c, d) = (a \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}) + (b \cdot d) + (\bar{a} \cdot c)$$
 
$$f(a, b, c, d) = (a \cdot (\overline{c + d})) + (b \cdot d) + (\bar{a} \cdot c)$$







# Bramki logiczne w praktyce

- Ze względu na stosowane technologie, bramki logiczne tworzą tzw. rodziny, np.: **TTL (Transistor – Transistor Logic)**, ECL (Emitter - Coupled Logic), CMOS (Complementary MOS)

  
## Charakterystyki układów TTL:

- ▶ układy pracują w logice dodatniej
- ▶ wartości napięć między wejściami/wyjściami a GND określają poziomy logiczne
- ▶ logicznemu zeru (L – stan niski) odpowiada napięcie z przedziału:  
0 – 0.8 V (sygnały wejściowe)  
0 – 0.4 V (sygnały wyjściowe)
- ▶ logicznej jedynce (H – stan wysoki) odpowiada napięcie z zakresu:  
2.0 – 5 V (sygnały wejściowe)  
2.7 – 5 V (sygnały wyjściowe)
- ▶ wejście bramki niepodłączone do niczego znajduje się w stanie logicznym 1
- ▶ układy zasilają się napięciem +5 V


 
# Czas propagacji sygnału przez bramkę

- Odpowiedź na wyjściu bramki następuje po pewnym, charakterystycznym dla danego układu czasie od momentu zmiany sygnałów wejściowych (czas propagacji sygnału przez bramkę)




Średni czas propagacji

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$

Czasy przełączania bramki UCY7400:


$$t_{pHL} \approx 15 \text{ ns}$$

$$t_{pLH} \approx 22 \text{ ns}$$

 

 
# Ograniczenie obciążenia wyjścia bramki logicznej

- Każdy układ cyfrowy ma określoną obciążalność, czyli liczbę mówiącą ile wejść cyfrowych może być podłączonych do danego wyjścia lub jaki największy prąd może przepłynąć przez wyjście
- W przypadku, gdy układ cyfrowy ma sterować innym układem należy posłużyć się dodatkowymi układami wspierającymi, np.:
  - wzmacniaczem tranzystorowym
  - tzw. *driverem* lub *buforem* - wzmacniaczem znajdującym się w rodzinie cyfrowych układów scalonych zwiększającym obciążalność wyjścia bramki
  - Gdy do układu cyfrowego wprowadza się sygnał sterujący z zewnątrz należy zadbać o zachowanie standardowych napięć i odpowiednich polaryzacji, np. stosując zabezpieczenie diodą Zenera




 
# Przydatne układy oparte na bramkach logicznych



- Układ antykoincydencyjny:  $f = a \cdot \bar{b}$



  - Układ opóźniający, gdzie opóźnienie jest proporcjonalne do stałej czasowej RC




  - Układ opóźniający, gdzie opóźnienie jest proporcjonalne liczby bramek



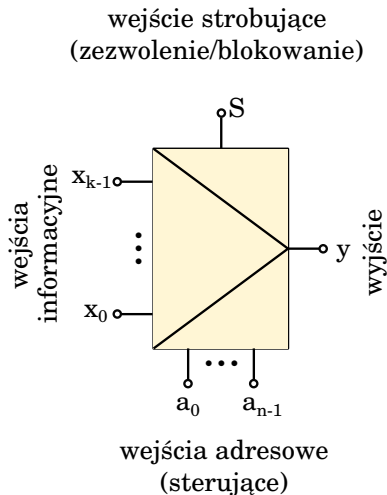
# Multiplekser

- Multiplekser to logiczny układ kombinacyjny realizujący przepływ informacji między wieloma wejściami i jednym wyjściem.
- Wybór wejścia przesyłającego informację jest określony przez podanie jego adresu (numeru) na wejściach adresowych
- Przepływ informacji z wejścia na wyjście jest możliwy tylko wtedy, gdy wejście strobuujące znajduje się w stanie logicznym 1
- Zastosowanie: **mikrokontrolery** (gdy np. chcemy skorzystać ze znacznie większej liczby portów, niż jest dostępna), reklamy świetlne


 
# Przykład multipleksera z czterokanałowym wejściem





$a_1$	$a_0$	$y$
0	0	$x_0$
0	1	$x_1$
1	0	$x_2$
1	1	$x_3$

gdy  $s = 1$
 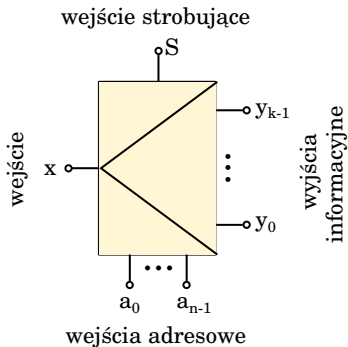
# Demultiplekser

- Demultiplekser przekazuje dane z jednego wejścia na selektywnie wybrane adresem wyjście




$a_1$	$a_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	x
0	1	0	0	x	0
1	0	0	x	0	0
1	1	x	0	0	0

gdys = 1

Przykład demultipleksera z czterema wyjściami
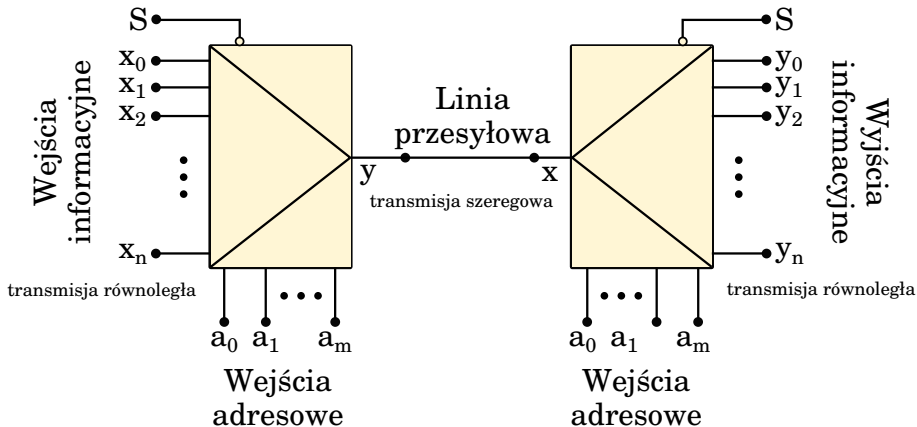
# Schemat multiplekserowego przesyłu informacji




## ► Ekonomizacja przesyłu informacji

- Multiplexer i demultiplexer zazwyczaj są połączone w jeden element wyposażenia, który jest po prostu nazywany multiplekserem


 
# Forma informacji i rodzaje kodów

- Każda **informacja cyfrowa** może być przedstawiona jako słowo logiczne, czyli określona kombinacja bitów → **kod**
- Najczęściej spotykanym sposobem kodowania informacji cyfrowej jest **naturalny kod binarny** - pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 1 i 0 (prawda i fałsz)
- **Kod siedmiosegmentowego wyświetlacza cyfr** - w siedmiobitowym słowie binarnym każdy bit odpowiadał jednemu z segmentów wyświetlacza



CYFRA	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

# Inne kody

- **Kod Gray'a (kod refleksyjny)** - bezwagowy zero-jedynkowy kod niepozycyjny

- ▶ kodem Graya długości  $n$  jest ciąg wszystkich  $2^n$  różnych ciągów  $n$  cyfr  $\{0,1\}$ , ustawionych tak, że dwa kolejne ciągi cyfr różnią się dokładnie jedną z nich

2 – bitowy

00
01
11
10

3 – bitowy

000
001
011
010
110
111
101
100

- **Kod „1 z N” (kod pierścieniowy)** - bezwagowy zero-jedynkowy kod pozycyjny

- ▶ w słowie logicznym tylko jeden z bitów przyjmuje wartość 1 (pozostałe bity 0), pozycja jedynki determinuje zakodowaną wartość

„1 z 4”

0001
0010
0100
1000

„1 z 8”

00000001
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000


# Podsumowanie wybranych kodów dla 16 elementów

naturalny binarny	dziesiętny	Graya	Kod "1 z N"
0000	0	0000	0000000000000001
0001	1	0001	0000000000000010
0010	2	0011	0000000000000100
0011	3	0010	0000000000001000
0100	4	0110	0000000000100000
0101	5	0111	0000000000100000
0110	6	0101	0000000001000000
0111	7	0100	0000000100000000
1000	8	1100	0000000100000000
1001	9	1101	0000001000000000
1010	10	1111	0000010000000000
1011	11	1110	0000100000000000
1100	12	1010	0001000000000000
1101	13	1011	0010000000000000
1110	14	1001	0100000000000000
1111	15	1000	1000000000000000

# Konwertery kodów

- **Koder** (enkoder) - układ cyfrowy, który przekształca kod „1 z N” na określony kod wyjściowy (najczęściej naturalny kod binarny)
  - ▶ koder „1 z N” → kod binarny posiada  $n$  wejść oraz  $k = \log_2(n)$  wyjść (czyli  $n = 2^k$ )
  - ▶ koder priorytetowy - jest to układ kombinacyjny, w którym kodem wejściowym jest kod „x z n” oraz posiada ustalone priorytety poszczególnych wejść
- **Dekoder** - układ cyfrowy który przekształca określony kod wejściowy (np. naturalny binarny) na kod wyjściowy „1 z N”
  - ▶ ma więc N wyjść, przy czym każdemu ze słów wejściowych jest przyporządkowany sygnał aktywny pojawiający się tylko na jednym z N wyjść
- **Transkoder** (translator) - układ cyfrowy realizujący konwersję dwóch dowolnych kodów z których żaden nie jest kodem „1 z N”
  - ▶ typowym przykładem takiego układu jest układ zamieniający naturalny kod binarny na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego


# Przykład kodera

 

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Koder realizujący konwersję kodu „1 z 4” na dwubitowy naturalny kod binarny


# Przykład dekodera

 

$x_1$	$x_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Dekoder realizujący konwersję dwubitowego naturalnego kodu binarnego na kod „1 z 4”

# Przykład transkodera

 


$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Transkoder realizujący konwersję naturalnego kodu binarnego na kod Graya (kody 3 - bitowe)
 
# Sumator


- **Sumatory** - podstawowe układy arytmetyczne, realizujące dodawanie liczb przedstawionych w zapisie binarnym
- **Półsumatory** - układy dodające dwie liczby jednobitowe A i B
  - ▶ w wyniku sumowania powstaje liczba dwubitowa której elementami są suma (S) i przeniesienie (C)
  - ▶ młodszy bit wyniku wyprowadza się na wyjście S, starszy bit - na wyjście C



B	A	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

 





# Pełny sumator (jednobitowy)

- W przypadku dodawania liczb o większej liczbie bitów półsumator można zastosować tylko na najmłodszej pozycji, na wszystkich pozostałych trzeba dodawać nie dwa, ale trzy bity uwzględniając przeniesienie z poprzedniej pozycji
- Pełny sumator zawiera trzy wejścia  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$  oraz dwa wyjścia  $S_i$ ,  $C_{i+1}$ .

$B_i$	$A_i$	$C_i$	$C_{i+1}$	$S_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

 Schemat sumatora zbudowanego z półsumatorów




$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i$$
 
# Sumator wielobitowy

- W celu dodawania liczb wielobitowych sumatory jednobitowe łączy się w zespoły
- W najprostszym przypadku sumatory łączy się szeregowo (wyjście przeniesienia łączy się z wejściem przeniesienia bloku następnego)



np.: Sumator n-bitowy z przeniesieniami szeregowymi


$$\begin{array}{r} 0110 \\ + 1100 \\ \hline 10010 \end{array}$$

# Komparator

- **Komparator cyfrowy** - to układ cyfrowy służący do porównywania dwu lub więcej liczb binarnych
- Najważniejsze kryteria porównawcze to:
  - ▶  $A = B$
  - ▶  $A > B$
  - ▶  $A < B$

układ sprawdzający wszystkie trzy relacje nazywa się **komparatorem uniwersalnym**

 - Kryterium równości dwóch liczb binarnych jest identyczność wszystkich bitów
- W przypadku dwóch liczb jednobitowych A i B, informację o tym uzyskać można za pomocą funkcji **negacja EXOR**:




Wartość 1 na wyjściu sygnalizuje równość  $A = B$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
# Komparator równoległy

- **Komparator równoległy** to taki układ, na którego wejścia podawane są jednocześnie wszystkie bity porównywanych liczb
- Przykład komparatora równoległego 3-bitowego



$Y = 1$   
tylko gdy:  
 $A_0 = B_0$   
 $A_1 = B_1$   
 $A_2 = B_2$   
czyli  $A = B$

# Jednostki arytmetyczno-logiczne (ALU)

- ALU (ang. *Arithmetic Logic Unit*) - jest uniwersalnym układem cyfrowym przeznaczonym do wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych
- ALU jest podstawowym blokiem centralnej jednostki obliczeniowej komputera
- Typowe ALU ma dwa wejścia odpowiadające parze argumentów i jedno wyjście na wynik, a operacje jakie prowadzi to:
  - ▶ AND, OR, NOT, XOR,
  - ▶ sumowanie słów logicznych
  - ▶ przesunięcia bitowe o jeden bit, stałą liczbę bitów, czasem też o zmienną liczbę
  - ▶ często też: odejmowanie, negacja liczby, dodawanie z przeniesieniem, zwiększanie/zmniejszanie o 1, mnożenie dzielenie/modulo

