

# Mikrokontrolery i układy FPGA

jako przykłady programowalnych układów scalonych

Piotr Podlaski


5 kwietnia 2023

# Po co nam programowalne układy scalone?

---


Założmy że chcemy zbudować urządzenie pomiarowe:

 - urządzenie potrzebuje "skomplikowanego" układu cyfrowego
- układ będzie miał dziesiątki (setki) wejść i wyjść
- wewnątrz układu wykorzystamy logikę zarówno kombinacyjną jak i synchroniczną


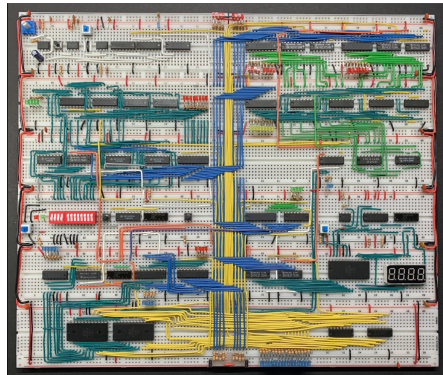
# Po co nam programowalne układy scalone?

- nasze urządzenie projektujemy w oparciu o podstawowe elementy logiczne takie jak:
  - bramki logiczne
  - przerzutniki
  - układy pamięci
  - rejestry
- prototyp układu możemy zbudować na płytce/płytkach stykowych
- wraz ze wzrostem projektu coraz trudniej zapanować nad prototypem na płytkach stykowych



<https://www.youtube.com/beneater>

# Po co nam programowalne układy scalone?

- płytki stykowe mogą zostać zastąpione płytkami drukowanymi (PCB, printed circuit board)
- na płytkach drukowanych możemy w łatwy sposób pomieścić o wiele więcej elementów



<https://gigatron.io/>

## Oba podejścia mają zasadnicze wady:

- przy większych projektach dodawanie nowych funkcjonalności jest kłopotliwe/pracochłonne na etapie prototypowania
- zmiana zachowania układu jest niemożliwa po wyprodukowaniu i zainstalowaniu urządzenia



# Po co nam programowalne układy scalone?

---

Możliwe rozwiązanie:

- cyfrowy układ elektroniczny który można skonfigurować do danego zadania
- to użytkownik decyduje jaka logika odczytuje wejścia układu i steruje jego wyjściami
- pożądaną cechą takiego układu jest możliwość zmiany jego konfiguracji już po zainstalowaniu w docelowym urządzeniu

# Programowalne układy scalone - podział

---

Układy scalone które można programować dzielimy na:

- Układy z mikroprocesorem (mikrokontrolery)
  - mózgiem układu jest procesor sekwencyjnie wykonujący operacje (instrukcje)
  - układy te programuje się zazwyczaj w języku C/C++, coraz rzadziej konieczna jest znajomość niskopoziomowego assemblera
  - od kilku lat na rynku są obecne mikrokontrolery które można programować w języku Python
- Programowalne układy logiczne:
  - W układach tego typu konfigurowane są fizyczne połączenia między podstawowymi elementami logicznymi (bramki, przerzutniki, etc.)
  - Przykładem takich układów są układy FPGA (Field Programmable Gate Array) lub CPLD (Complex Programmable Logic Device)
  - Do programowania wykorzystywane są specjalistyczne języki opisu sprzętu (HDL, Hardware Description Language)


# Mikrokontrolery - przegląd

- Mikrokontrolery to układy elektroniczne zawierające:

- procesor
- pamięć RAM/ROM
- układ zegarowy
- porty wejścia/wyjścia
- interfejsy komunikacyjne (SPI, I<sup>2</sup>C, UART)

- Popularne architektury:

- ARM
- AVR
- PIC

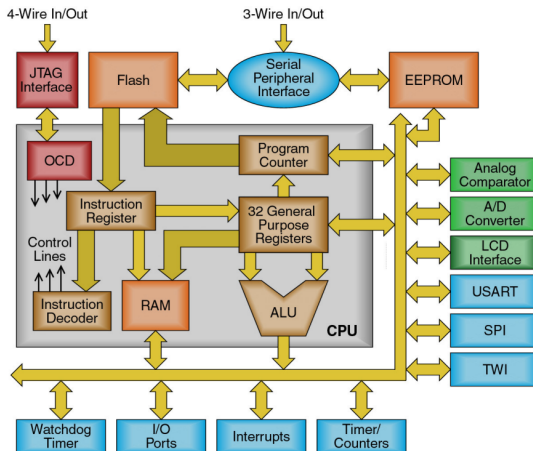

# Mikrokontrolery - programowanie

---


- Większość (jeśli nie wszystkie) współczesnych mikrokontrolerów można programować w języku C/C++
- W przypadku rodziny AVR obsługa pinów i peryferiów wymaga operacji na rejestrach

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main()
{
    DDRA = 1 << PA0;
    while ( true )
    {
        PORTA |= 1 << PA0;
        _delay_ms( 1000 );
        PORTA &= ~(1 << PA0);
        _delay_ms( 1000 );
    }
    return 0;
}
```
 
# Mikrokontrolery - Arduino

- Arduino to otwarta platforma elektroniczna
- W jego skład wchodzi łatwe w użyciu oprogramowanie i płytki ewaluacyjne
- Pierwotnie oparta o mikrokontroler ATmega 328P
- Duże wsparcie społeczności, wiele modułów rozszerzeń





```
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}
```
  
# Mikrokontrolery w Pythonie?

- Nowe, bardziej wydajne mikrokontrolery można programować w Pythonie
- Interpreter Pythona działający na tych układach jest napisany w C++
- CircuitPython i MicroPython to odmiany Pythona działające na mikrokontrolerach



```
import machine as m
import time


led=m.Pin(0, m.Pin.OUT)

while True:
    led.high()
    time.sleep(1.0)
    led.low()
    time.sleep(1.0)
```
 
# Mikrokontroler jako programowalny układ logiczny

Czy mikrokontroler sprawdzi się w roli cyfrowego układu logicznego którego działanie można zmienić, przeprogramować, w dowolnej chwili? Sprawdźmy.


- Zaprogramujemy prosty inwerter: stan na pinie wyjściowym będzie zawsze przeciwny do stanu na wejściu układu
- Aby ocenić jakość naszego inwertera porównamy go z układem 7404, który zawiera fizyczne inwertery




```
int in = 10;
int out = 13;
void setup() {
  pinMode(input, INPUT);
  pinMode(out, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(out, !digitalRead(in));
}
```

# Mikrokontroler jako programowalny układ logiczny

Fizyczny inwerter:

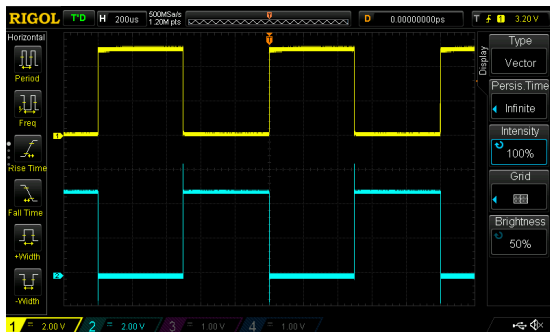

Mikrokontroler:

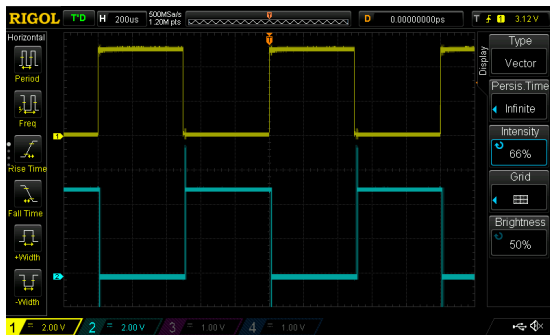


sygnał prostokątny o częstotliwości  $f = 1 \text{ kHz}$ ,  
podstawa czasowa  $200 \mu\text{s}$  na działkę




# Mikrokontroler jako programowalny układ logiczny

Fizyczny inwerter:

 

Mikrokontroler:

 


sygnał prostokątny o częstotliwości  $f = 1$  kHz,  
podstawa czasowa  $10 \mu$ s na działkę




# Mikrokontroler jako programowalny układ logiczny

Fizyczny inwerter:

 

Mikrokontroler (niskopoziomowy kod):

 

sygnał prostokątny o częstotliwości  $f = 1$  kHz,  
podstawa czasowa 200 ns na działkę


# Mikrokontroler jako programowalny układ logiczny

---

- Mikrokontrolery mogą zastąpić proste i złożone operacje logiczne jeśli nie zależy nam na szybkości działania i wysokiej precyzji
- stosując niskopoziomowe podejście można poprawić parametry uzyskanego układu, **ALE**: implementacja jakiegokolwiek innej funkcji pogorszy działanie naszego układu logicznego
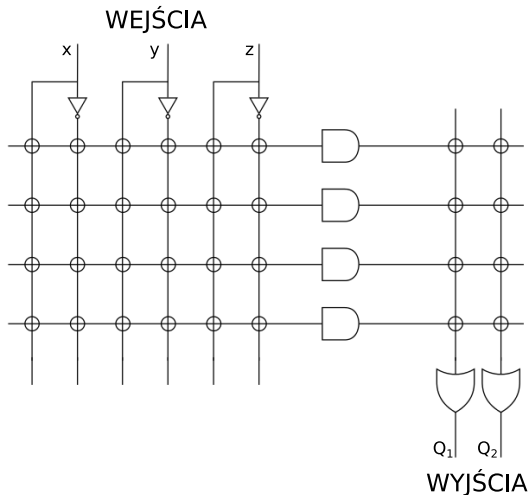
# Logika *prawdziwie* programowalna - PAL


- PAL - Programmable Logic Array
- Macierze bramek z programowalnymi połączeniami
- 'Oczka' na rysunku po prawej oznaczają możliwe miejsca połączeń
- Układ jest programowany przez wykonanie połączeń w wybranych miejscach


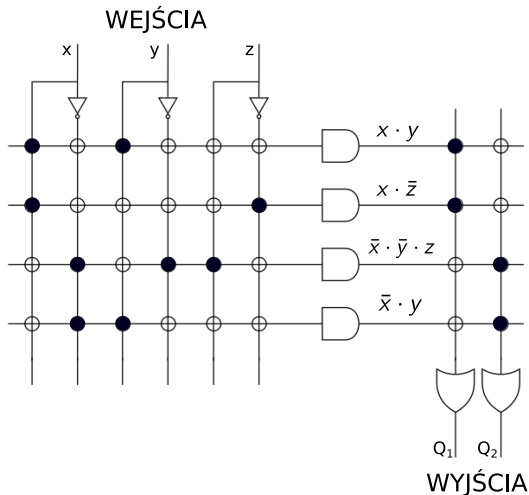
# Programowalne Macierze Logiczne

Przykład: dwie funkcje logiczne 3-bitowego wejścia układu

- $Q_1 = x \cdot y + x \cdot \bar{z}$
- $Q_2 = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y$




# Tablice przeglądowe

Tablica przeglądowa (ang. Lookup Table, LUT):

- Komórka pamięci jako kombinacyjny obwód logiczny
- Wejścia układu używane są do adresowania pamięci
- Przy  $n$  wejściach potrzebujemy  $2^n$  bitów pamięci żeby opisać dowolny obwód kombinacyjny
- Zachowanie układu konfigurowane jest przez zapis informacji do pamięci

$$Q = x \cdot y + x \cdot \bar{z}$$

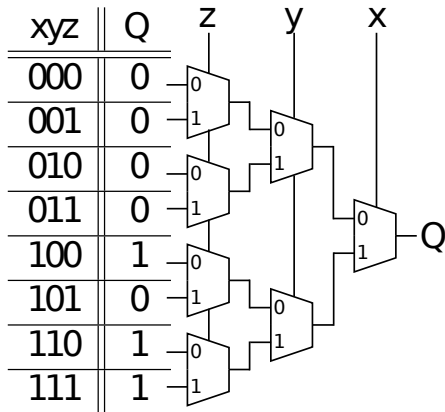


# Układy FPGA

---

Field Programmable Gate Array -  
Bezpośrednio Programowana Macierz Bramek:

 
- W pełni konfigurowalne cyfrowe układy scalone
- Konfiguracja układu może być zmieniona w dowolnej chwili - nawet po zainstalowaniu w docelowym produkcie/urządzeniu
- Zazwyczaj konfiguracja jest ulotna - po utracie zasilania układ musi być skonfigurowany od nowa





 
# FPGA - Architektura

- Konfigurowalne Bloki Logiczne (CLB)
- Macierz programowalnych połączeń (SB i CB)
- Bloki Wejścia/Wyjścia (I/O Block)




# FPGA - CLB

 


- Tablice Przeglądowe (LUT)
- Sumator z wyjściem/wejściem carry (FA, full adder)
- Przerzutnik typu D (DFF, D flip-flop)

# FPGA - Programowalne połączenia

 
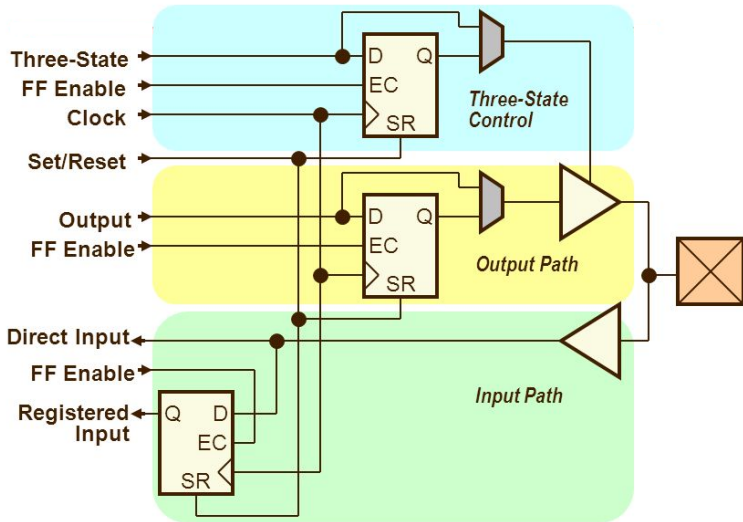
# FPGA - Bloki Wejścia/Wyjścia

- Trzy stany wyprowadzeń układu:
  - wejście
  - wyjście
  - wysoka impedancja
- Opcjonalne przerzutniki wejściowe/wyjściowe
- Dodatkowo:
  - różne standardy napięciowe
  - wejścia różnicowe



# FPGA - Programowanie

---

Programowanie FPGA znacząco różni się od programowania mikrokontrolerów czy pisania programów działających na zwykłych komputerach

- Opis funkcji układu za pomocą:
  - schematu logicznego (bramki, przerzutniki, etc.)
  - języka opisu sprzętu np. VHDL - Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
- Rozmieszczenie elementów logicznych w CLB układu FPGA
- Wykonanie połączeń pomiędzy blokami logicznymi i blokami wejścia/wyjścia
- Wygenerowanie pliku konfiguracyjnego który może być wgrany do układu FPGA


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity inv is
    port (
        input  : in  std_logic;
        output : out std_logic
    );
end inv;

architecture a of inv is
begin
    output <= not input;
end a;
```

# FPGA jako programowalny układ logiczny

Fizyczny inwerter:

 

FPGA:




sygnał prostokątny o częstotliwości  $f = 1$  kHz,  
podstawa czasowa 200 ns na działkę


 
# Bardziej skomplikowany przykład - licznik 4-bitowy

```
architecture a of cnt is
    signal counter: unsigned (3 downto 0);
begin
    process (clk) begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset = '1' then
                counter <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    c <= std_logic_vector(counter);
end a;
```



  
## Bardziej skomplikowany przykład - licznik 4-bitowy




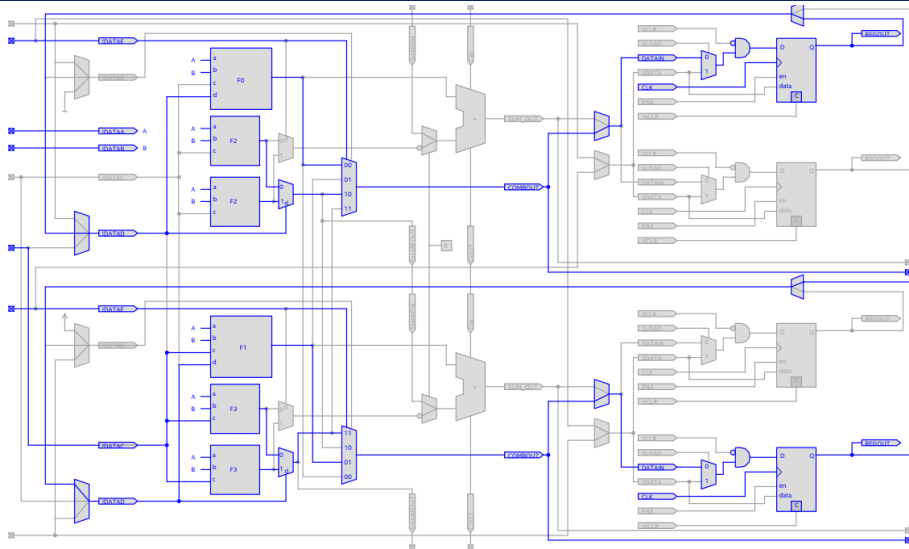
# Bardziej skomplikowany przykład - licznik 4-bitowy



# FPGA - dodatkowe funkcjonalności



---

Współczesne układy FPGA wyposażone są w szereg dodatkowych funkcji:

- Rozproszona pamięć RAM wewnątrz układów
- Sprzętowe kontrolery magistrali szeregowych (SPI, I<sup>2</sup>C, PCIe)
- Dedykowane bloki do cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP)
- Sprzętowe kontrolery pamięci DDR
- Przełączniki szybkich łącz szeregowych (dochodzące do 58 Gb/s)
- Wbudowane rdzenie procesora (najczęściej ARM) i u wspólniona szyna pomiędzy procesorem a logiką programowalną
- Dedykowane akceleratory sprzętowe do Machine Learningu
  
# FPGA - Przegląd

- Na rynku jest obecnie kilku liczących się producentów układów FPGA:
  - Xilinx (niedawno kupiony przez AMD)
  - Intel (dawniej ALTERA)
  - Lattice
  - Microchip
- Ogromna różnorodność:
  - najmniejsze układy: kilkanaście wyprowadzeń, kilkaset bloków logicznych, koszt - kilka złotych za układ
  - największe układy: około tysiąca wyprowadzeń, kilka milionów bloków logicznych, koszt - setki tysięcy złotych za układ
- Dostępnych jest dużo płyt uruchomieniowych:



# Zastosowania układów FPGA

---

- Akwizycja i przetwarzanie danych w dużych eksperymentach fizycznych
- Aparatura pomiarowa (oscylloskopy, generatory przebiegów, etc.)
- Aparatura medyczna
- Przetwarzanie obrazów i wideo
- Przemysł lotniczy i kosmiczny
- Telekomunikacja


# RIGOL DS1054 - oscyloskop z pracowni




# RIGOL DS1054 - oscyloskop z pracowni



# RIGOL DS1054 - oscyloskop z pracowni

 


# ELITPC - detektor zbudowany na FUWie

 




# ELITPC - detektor zbudowany na FUW-ie

---

 


# ELITPC - detektor zbudowany na FUWie

 

# Duże eksperymenty wysokich energii w CERN



 
# Układ wyzwalania eksperymentu CMS przy LHC



Selekcja interesujących przypadków:

 - oddziaływania występują z częstotliwością 40 MHz
- układ wyzwalania ogranicza tę częstotliwość do 100 kHz
- zdarzenia na dysk zapisywane są z częstotliwością kilku tysięcy na sekundę



# Podsumowanie

---

## Układy FPGA:

- to bardzo elastyczne programowalne cyfrowe układy scalone,
- znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki/przemysłu
- umożliwiają pełną rekonfigurację
- dostępne są w połączeniu z procesorami w jednym układzie scalonym
- są bardzo użytecznym narzędziem w rękach fizyka