

Wykład 2

Półprzewodnikowe elementy aktywne.

7 kwietnia 2020

Wstęp

1. Półprzewodniki

2. Złącze p-n

2.1 Diody prostujące

2.2 Emisja światła

2.3 Efekt tunelowy i Zenera

3. Tranzystory

3.1 Zasada działania

3.2 Obwody

4. Wzmacniacze operacyjne

4.1 Zasada działania



4.2 Przykładowe zastosowania

Półprzewodniki

Półprzewodnik to materiał, którego przewodnictwo możemy zmieniać w szerokim zakresie przez domieszkowanie, oświetlenie, przyłożenie napięcia, ogrzanie itp.

Materiały półprzewodnikowe

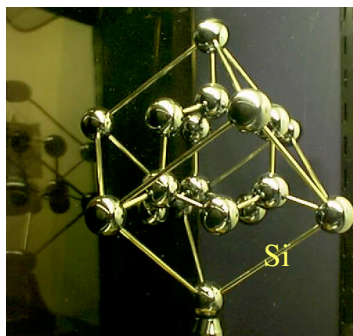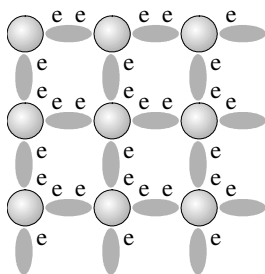
Pierwiastki z IV grupy układu okresowego:
C, Si, Ge, Sn,
związki: SiC.




Sieć blendy cynkowej

Związki pierwiastków grup III i V:
AlN, GaN, GaP, GaAs, InSb itd.

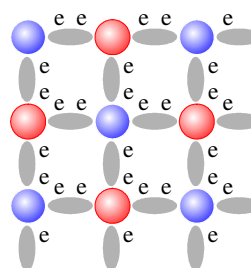
Związki pierwiastków grup II i VI:
ZnO, ZnS, CdSe, MgTe itd.



Absorpcja w krysztale

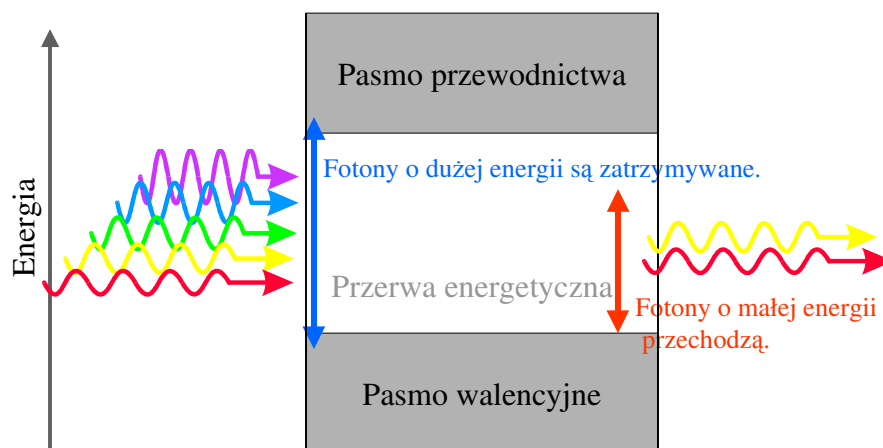

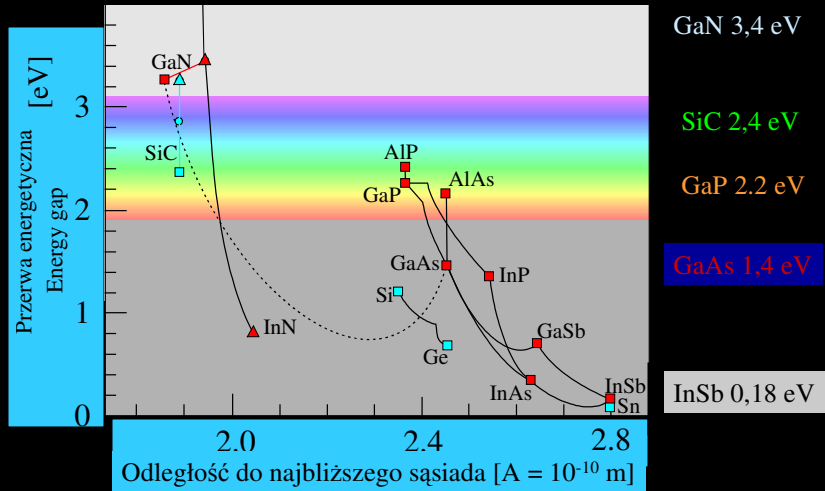Przerwy energetyczne półprzewodników z grupy IV i grupy III-V



* kolorowe kryształy *

Opór właściwy

Opór właściwy, ρ , pozwala na obliczenie oporu ciała o długości l i przekroju o powierzchni S :

$$\rho = R \cdot S / l, \quad R = \rho \cdot l / S.$$

Jednostki: omometr [Ωm], omocentymetr [Ωcm].

Odwrotnością oporu właściwego jest

przewodnictwo właściwe:

$$\sigma = 1/\rho.$$

Jednostki: 1/omometr [$\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$].

Gęstość prądu, j , dla prądu I płynącego przez przewodnik o powierzchni S :


$$j = I/S.$$

Jednostki: A/m^2 , A/cm^2 .

Mikroskopowe prawo Ohma:

$$j = \sigma E.$$

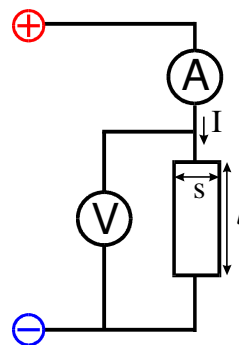Gdzie E - natężenie pola elektrycznego w przewodniku.



Przewodzenie prądu

Przewodnictwo:

$$\sigma = en\mu$$

W przypadku bipolarnym:

$$\sigma = en\mu_e + ep\mu_h$$


n, p - koncentracja nośników,
 μ_e, μ_h - ruchliwości.

Oporność $\rho = 1/\sigma$


Podział substancji ze względu na przewodzenie:

przewodniki
 (metale, elektrolity)

izolatory
 (szkło, powietrze).

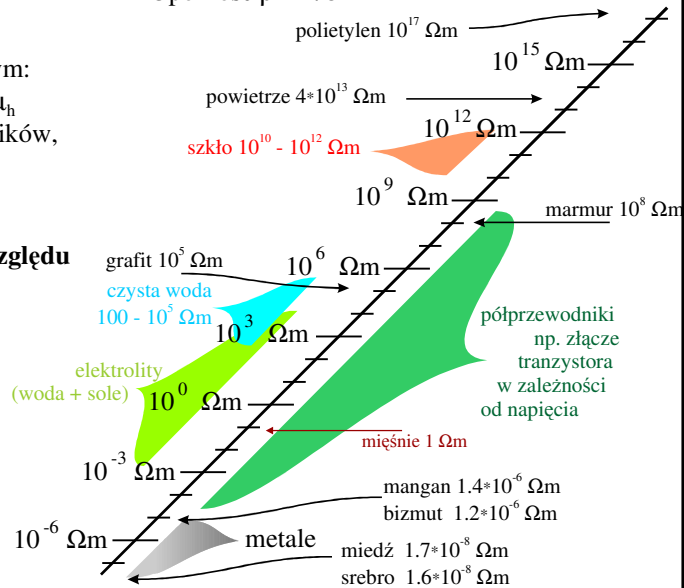

Półprzewodnik i metal

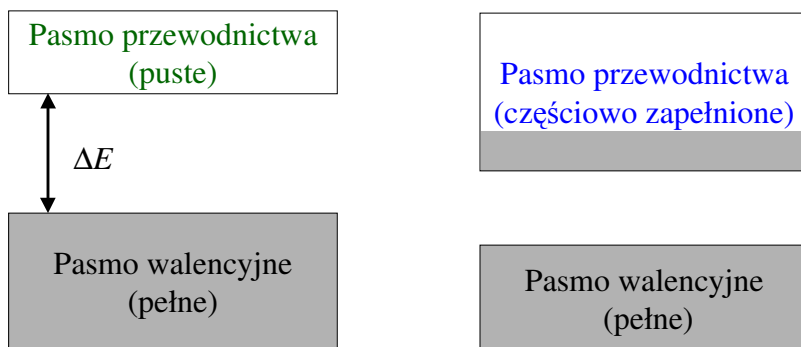

Koncentracja n dana jest funkcją wykładniczą:

$$n = N_0 \exp\left(-\frac{\Delta E}{2k_B T}\right)$$


Mogą osiągać wysokie ruchliwości.

Stała koncentracja nośników.

Cu: $n = 8.5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$, $\mu = 60 \text{ cm}^2/\text{Vs}$


GaAs: $n = 10^8 - 10^{20} \text{ cm}^{-3}$,
 $\mu = 1000 - 3\,000\,000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Pasma w energetyczne w kryształe

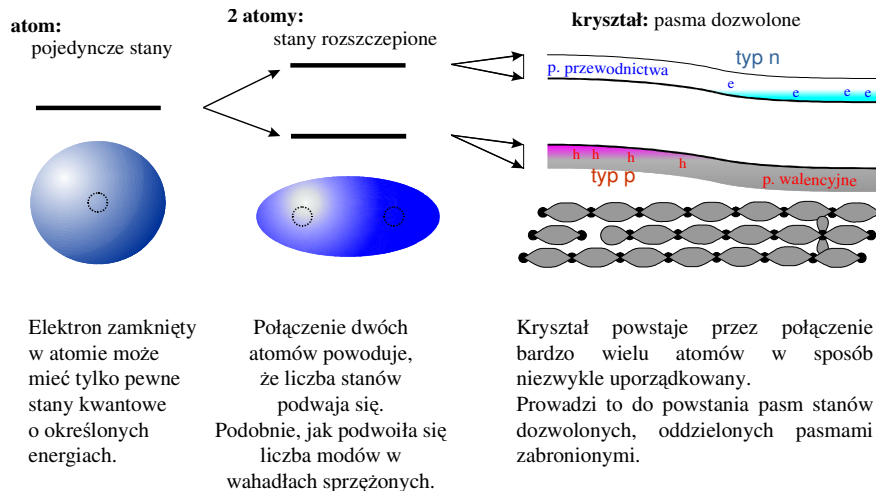

Elektrony i dziury

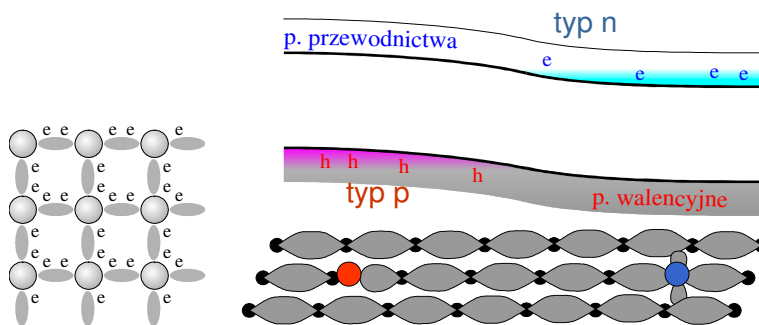W idealnym kryształe półprzewodnika jest tyle samo elektronów, ile stanów w paśmie walencyjnym.




Dodając pierwiastki o mniejszej liczbie elektronów wprowadzamy dziury w paśmie walencyjnym. Dziury zachowują się, jak cząstki mające ładunek dodatni.

Dodając pierwiastki o większej liczbie elektronów obsadzamy pasmo przewodnictwa.

Przewodnictwo typu n i p

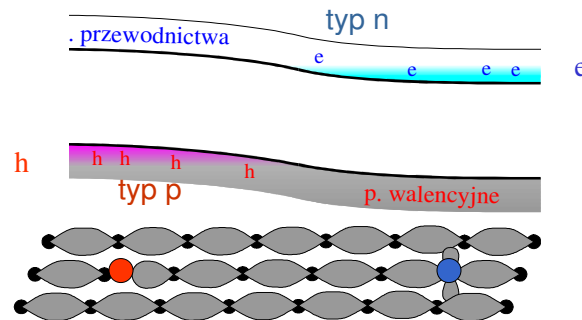W idealnym kryształe półprzewodnika jest tyle samo elektronów, ile stanów w paśmie walencyjnym.




W półprzewodnikach prąd elektryczny może być przewodzony przez niosące ładunek ujemny elektrony (materiał typu n) lub przez naładowane dodatnio dziury (materiał typu p).

Złącze p-n, diody


Tworząc struktury z materiałów przewodzących o różnych właściwościach możemy otrzymać złącza o nieliniowych charakterystykach, czyli takich gdzie prąd nie będzie proporcjonalny do napięcia.

Przykładami mogą być złącza metal-półprzewodnik (Schottky), heterozłącza (dwa różne półprzewodniki) czy złącza p-n składające się z dwóch warstw o przewodnictwie p i n wytworzonych w tym samym materiale.

Model pasmowy złącza p-n

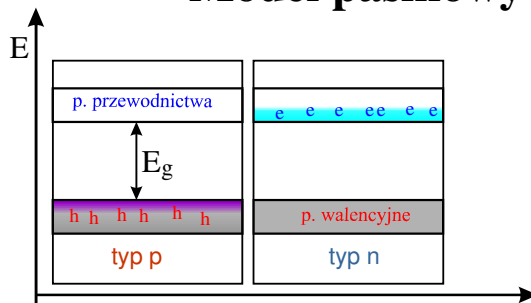

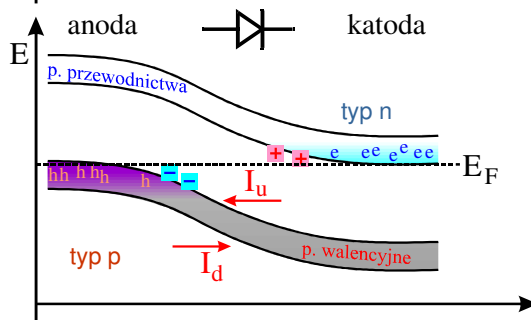Po połączeniu materiału typu n i typu p elektrony i dziury zaczną płynąć, powodując ładowanie się obu materiałów przeciwnymi znakami i zmianę ich potencjałów.




Naładowane obszary będą odpychały kolejne nośniki aż ustali się równowaga. W warunkach równowagi poziomy Fermiego będą takie same w obu materiałach (w p-typie i n-typie)

E - energia elektronów

Dioda półprzewodnikowa, +


katoda  anoda

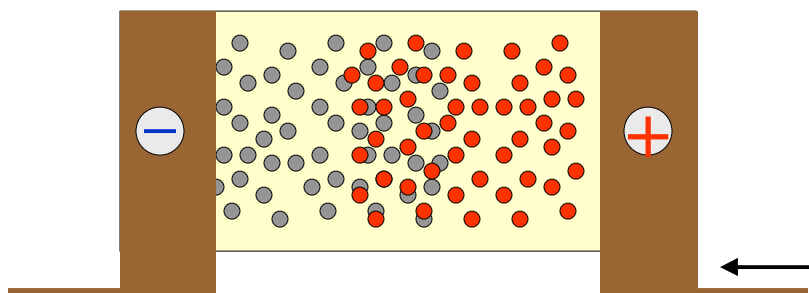

kierunek przewodzenia

Dioda półprzewodnikowa, -

katoda +  - anoda

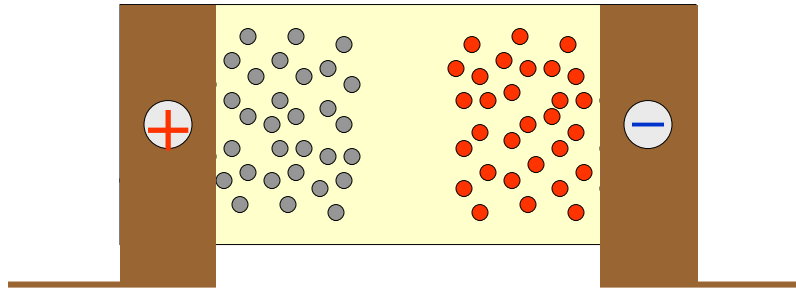

kierunek zaporowy

Przykłady diod

Dioda Zenera służy do stabilizacji napięcia.



Zener, Si



Si

Dioda prostownicza Si
pracuje na prądach do
1 A.



Ge






Detekcyjna dioda
germanowa. Ma
niska barierę i dużą
czułość.




LED

Czerwona dioda
świecąca wykonana z
GaAsP/GaP.

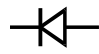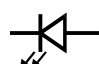
Elementy półprzewodnikowe

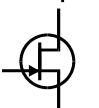-  Diody prostujące - wymuszają określony kierunek prądu.
-  Diody świecące - emitują światło o określonej barwie (długości fali).
-  Fotodiody - zamieniają energię świetlną na elektryczną (fotoogniwa, fotodetektory).
-  Tranzystory
 - elektroniczne zawory - sterują przepływem prądu,
 - wzmacniacze - przepuszczają znacznie większy prąd, niż pobierają do sterowania.
- 

Prostowanie prądu

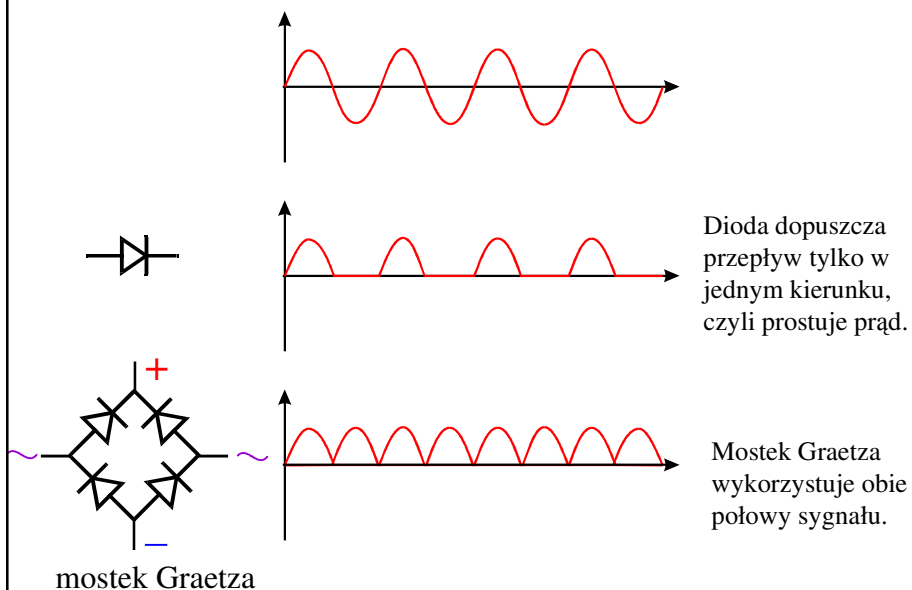


Teoretyczny opis diody (złącza p-n)

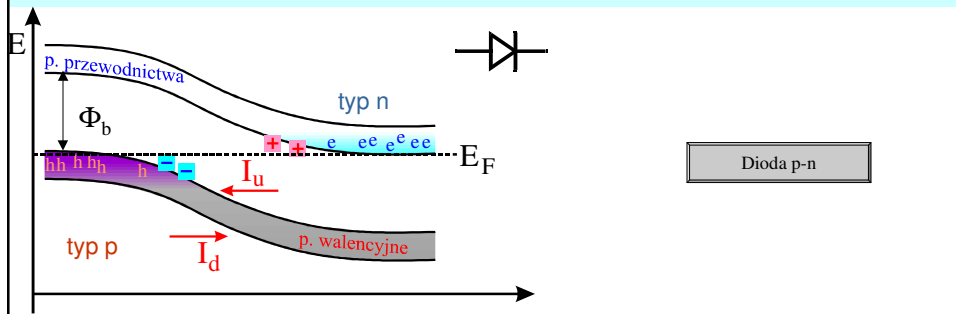

W obszarze bliskim granicy p-n nie ma ani dziur, ani elektronów, powstaje warstwa o dużej oporności (obszar zubożony). W warstwie tej pozostają jedynie zjonizowane domieszki. Dzięki nim, w tym obszarze powstaje pole elektryczne i wbudowane napięcie elektryczne V_b . Wytwarza się tam równowaga przepływów dyfuzyjnego i dryfu obu rodzajów nośników (elektronów i dziur). Elektrony, aby dyfundować z obszaru typu n do obszaru p muszą pokonać barierę energii o wysokości $\Phi_b = eV_b$. Podobnie dziury.

E - energia elektronów

Nośniki płynące przez diodę

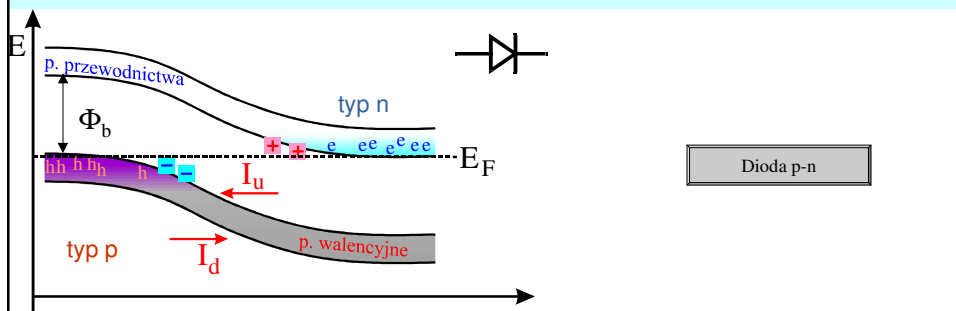

Zależność liczby elektronów od ich energii dana jest rozkładem Fermiego:

$$f(E) = \frac{1}{\exp((E - E_F)/k_B T) + 1}$$


Na ogół możemy przybliżyć go rozkładem Boltzmana: $n(E) \approx n_0 \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$

Transport nośników odbywa się na skutek unoszenia przez pole elektryczne F lub dyfuzji proporcjonalnej do gradientu koncentracji dn/dx .


$$I = I_u + I_d = -en\mu F - eD \frac{dn}{dx}$$

E - energia elektronów


Natężenie prądu płynącego przez diodę

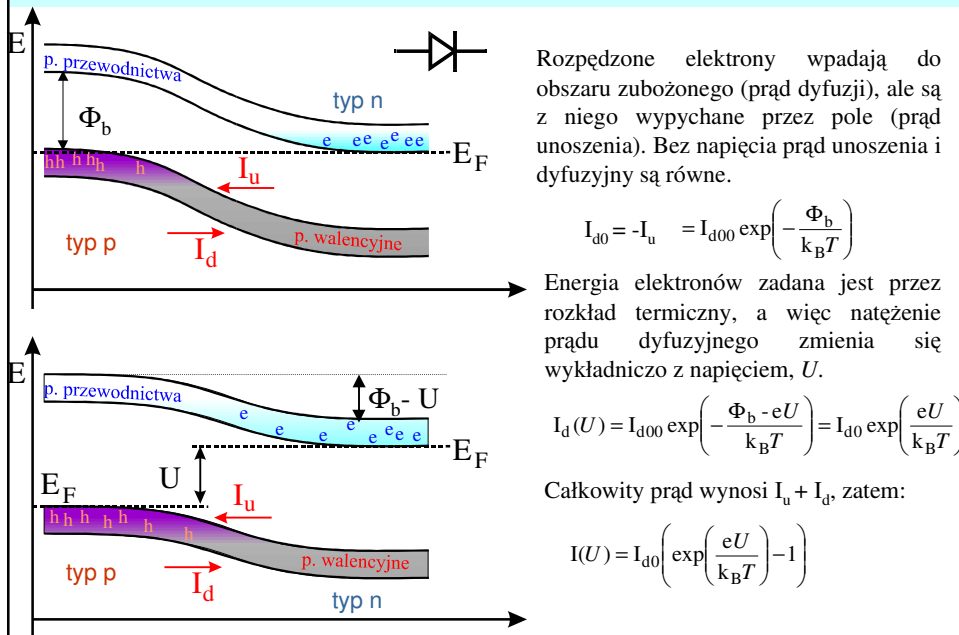

Natężenie prądu płynącego przez diodę

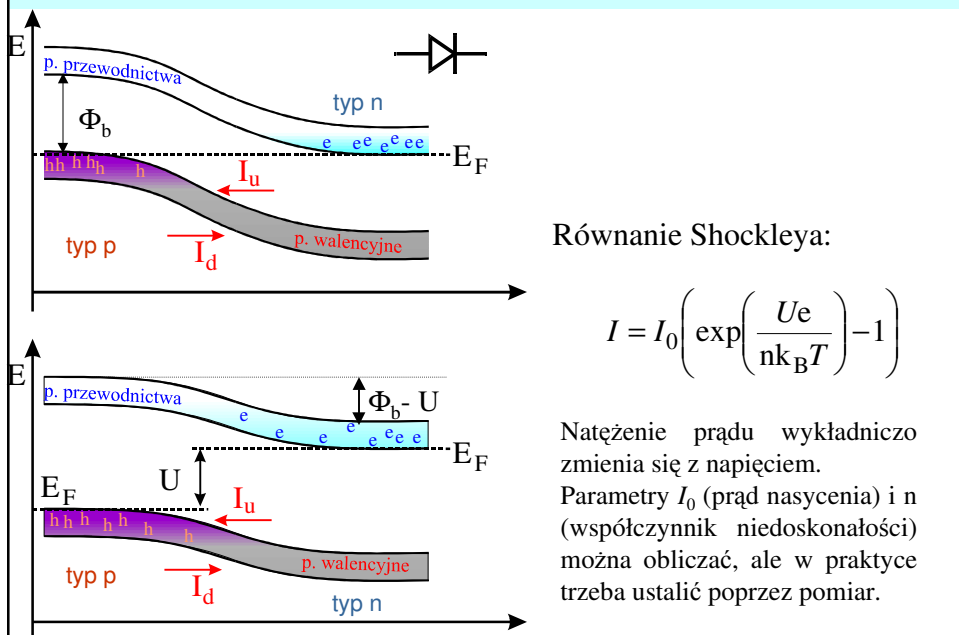

Prąd elektronów w półprzewodniku.

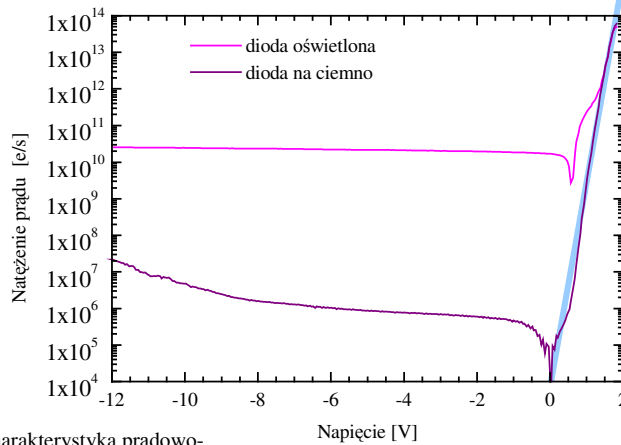

Charakterystyka prądowo-napięciowa fotodiody GaN.

Liczba nośników (koncentracja n) dana jest funkcją wykładniczą:


$$I = I_0 \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right)$$

$$V_T = \frac{k_B T}{e}$$

$$I = I_0 \exp\left(\frac{U}{V_T}\right)$$

W temperaturze 20°C:
 $V_T = 25 \text{ mV}$.

Dioda świecąca

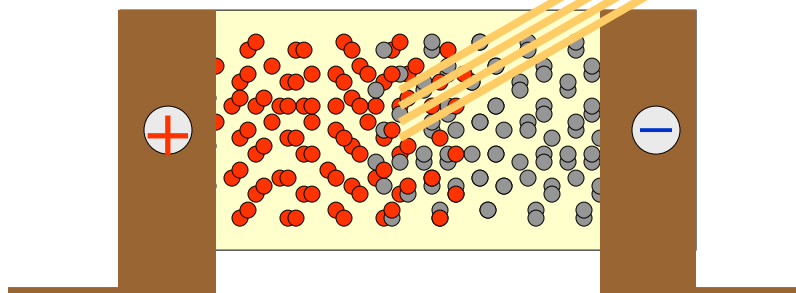


Przepływ prądu w kierunku przewodzenia oznacza konieczność rekombinacji elektronów i dziur w złączu.


rekombinacja pary **elektron-dziura** → **emisja fotonu**

Dioda świecąca


Dioda Zenera

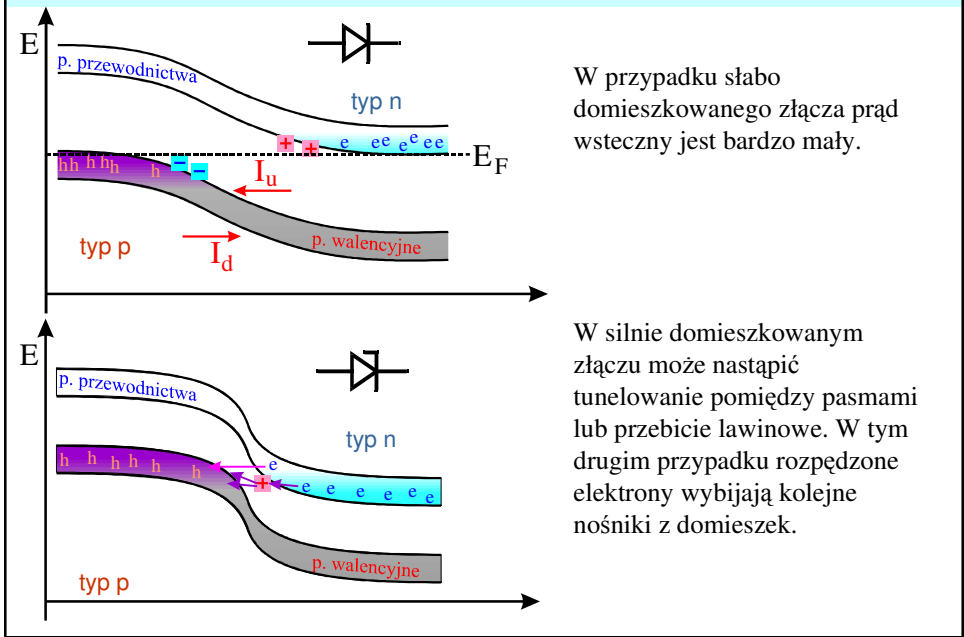


Charakterystyka I-V diody Zenera

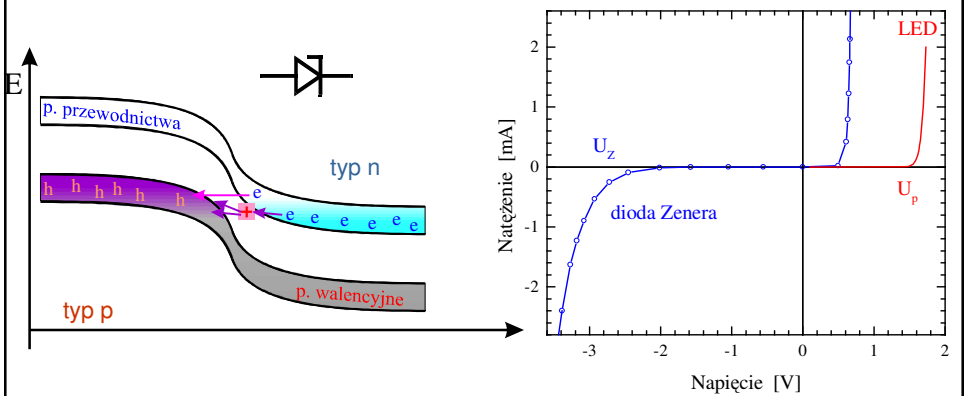

Stabilizacja napięcia na diodzie Zenera

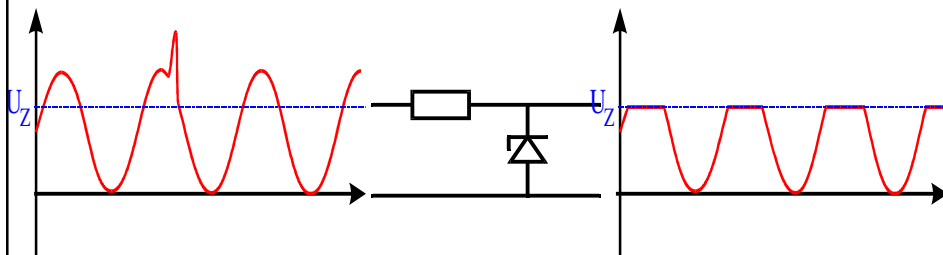

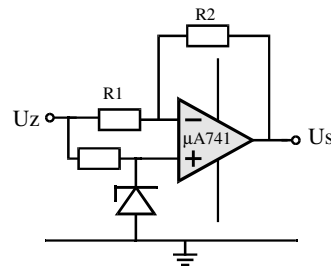Diody Zenera wykorzystuje się jako zabezpieczenie przed przepięciami i do stabilizacji napięcia.




Stabilizator napięcia z diodą Zenera i wzmacniaczem operacyjnym.

Złącze p-n, podsumowanie


- W półprzewodniku typu n znacznie więcej jest nośników prądu o ładunku ujemnym (elektronów przewodnictwa), niż nośników o ładunku dodatnim (dziur), w półprzewodniku typu p znacznie więcej jest dziur niż elektronów,
- **Złącze p-n (dioda) powstaje przez połączenie półprzewodnika typu n i typu p.**
- W obszarze bliskim granicy p-n nie ma ani dziur, ani elektronów, powstaje obszar zubożony, który stanowi warstwę o dużej oporności. W tym obszarze powstaje pole elektryczne dające różnicę potencjałów Φ_b . Wytwarza się tam równowaga przepływów dyfuzyjnego i unoszenia obu rodzajów nośników (elektronów i dziur).
- Elektrony, aby dyfundować z obszaru typu n do obszaru p muszą pokonać barierę energii o wysokości Φ_b . Podobnie dziury.
- Przyłożenie do diody zewnętrznego napięcia w kierunku przewodzenia (+ do p, - do n) powoduje obniżenie bariery energii dla elektronów i dziur. Zmniejsza się też szerokość obszaru zubożonego. Może płynąć prąd.
- **Przyłożenie zewnętrznego napięcia w kierunku zaporowym (- do p, + do n) podnosi wysokość bariery energii, płynie wtedy jedynie bardzo niewielki prąd.**
- Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia (umownie dodatniego w kierunku przewodzenia) opisuje wzór Shockley'a.
- Przyłożenie bardzo dużego napięcia w kierunku zaporowym może spowodować lawinową generację elektronów i dziur. Jest to wykorzystane w diodach Zenera, używanych jako wzorce napięcia.

Tranzystory

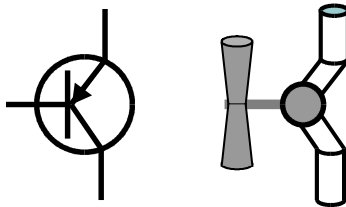

Tranzystor jest "zaworem" elektronicznym, dzięki któremu mały sygnał może sterować przepływem silnego prądu.



Tranzystor polowy i HEMT

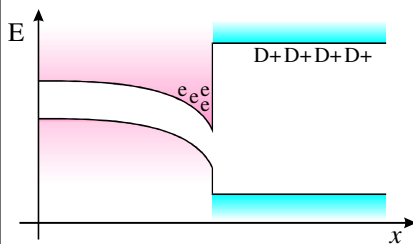


Struktura pasmowa złącza InAs/GaAs z elektronami odseparowanymi od donorów, co zapewnia wysoką ruchliwość.



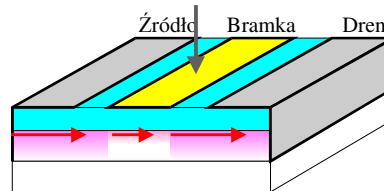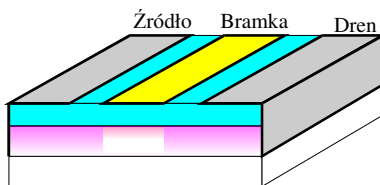HEMT - High Electron Mobility Transistor tranzystor z wysokoruchliwymi elektronami. Zastosowania: komunikacja satelitarna, telefonia komórkowa, urządzenia wysokiej mocy.




Tranzystor polowy GaN

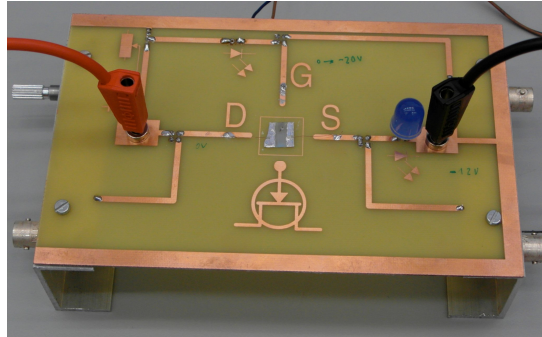







Tranzystor jest "zaworem" elektronicznym, dzięki któremu mały sygnał może sterować przepływem silnego prądu. Gdy na bramce mamy zerowe napięcie, to prąd nie płynie.

Tranzystor polowy GaN

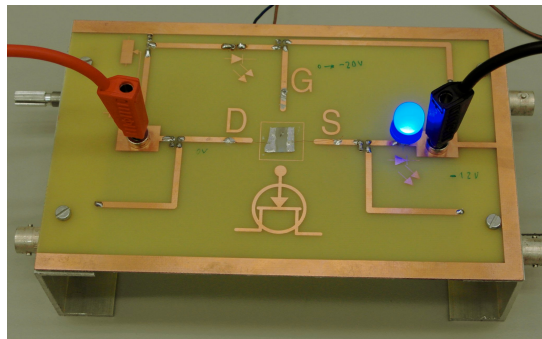

Tranzystor jest "zaworem" elektronicznym, dzięki któremu mały sygnał może sterować przepływem silnego prądu. Gdy na bramce mamy dodatnie napięcie, to prąd płynie i zasila diodę świecącą.




Tranzystory bipolarne npn i pnp

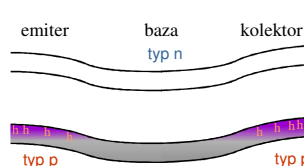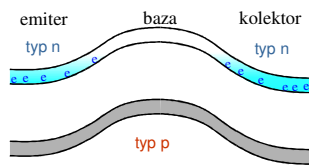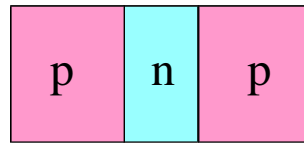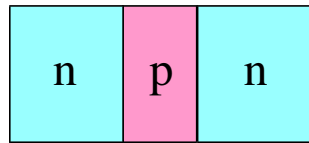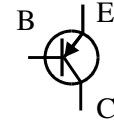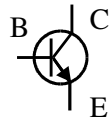

Tranzystor bipolarny pnp



W tranzystorze pnp pomiędzy dwoma warstwami typu p znajduje się warstwa n-typu zwana bazą. Dopóki w bazie jest zerowe napięcie (względem emitera) to nie ma tam dziur i prąd nie może płynąć. Tranzystor jest zamknięty.

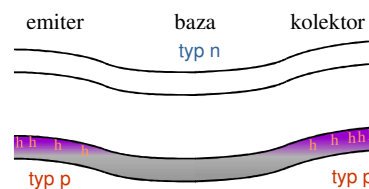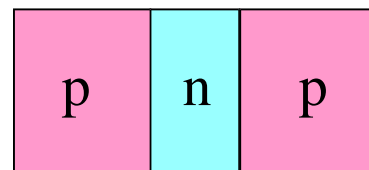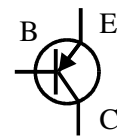Gdy do bazy przyłożymy ujemne napięcie, dziury z emitera wpłyną do niej, a następnie popłyną dalej do kolektora. Tym samym tranzystor zostanie otwarty.





tranzystor bipolarny

Tranzystor bipolarny npn

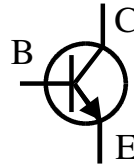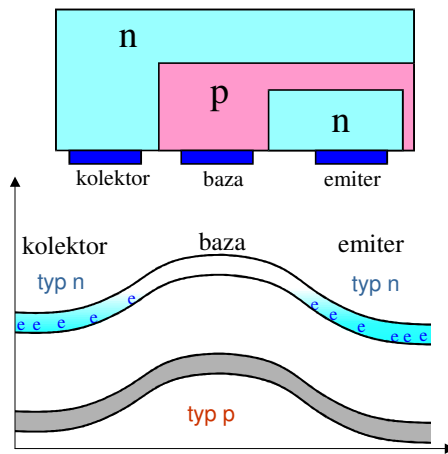


W tranzystorze npn pomiędzy dwoma warstwami typu n znajduje się warstwa p-typu czyli baza. Dopóki w bazie jest zerowe napięcie (względem emitera) to nie ma tam dziur i prąd nie może płynąć. Tranzystor jest zamknięty.

Tranzystor bipolarny npn

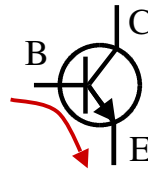
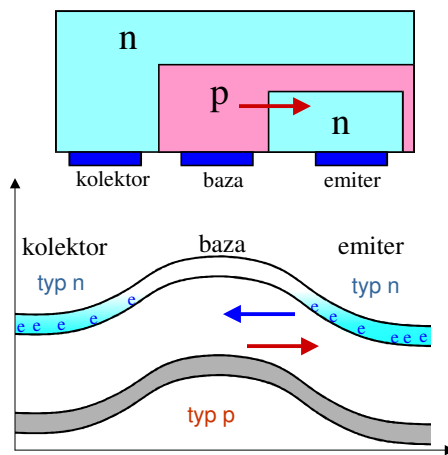


Gdy do bazy przyłożymy dodatnie napięcie, do warstwy wpłyną dziury z elektrody i elektrony z emitera. Złącze baza-emiter będzie pracować jak zwykła dioda. Natężenie będzie rosło wykładniczo, a więc bardzo szybko w funkcji napięcia. Można zatem zrobić przybliżenie napięcia przewodzenia. Zakładamy, że dla tranzystora krzemowego:

$$U_p = 0,65 \text{ V.}$$

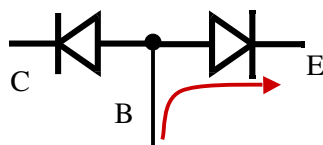

Tranzystor bipolarny npn

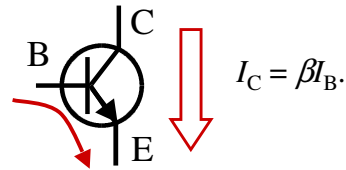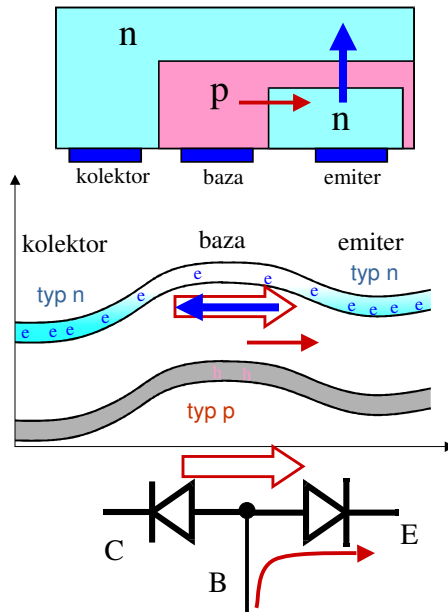

Do bazy wpłynie n elektronów, a zrekombinuje jedynie n/β elektronów. Oznacza to, że stracimy n/β dziur płynących do bazy z emitera.

Prąd baza-emiter wyniesie:

$$I_B = \frac{en}{\beta \Delta t}$$


a prąd kolektor-emiter wyniesie:

$$I_C = \frac{en}{\Delta t}$$

otrzymamy zatem: $I_C = \beta I_B$.


Stosowane jest też oznaczenie $h_{FE} = \beta$.

Czas życia nośników w krzemie

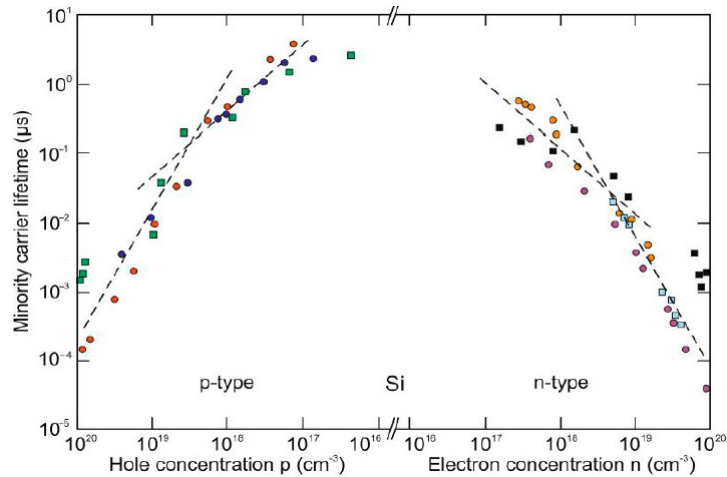


Elektrony i dziury w krzemie mają stosunkowo długi czas życia. Nie rekombinują w bazy i płyną do kolektora.


Natężenie prądu kolektor-emiter

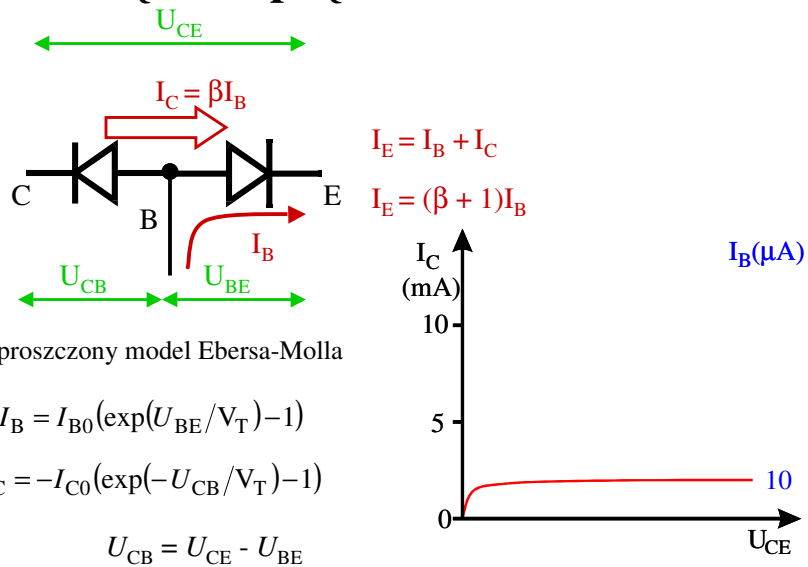

Natężenie prądu kolektor-emiter

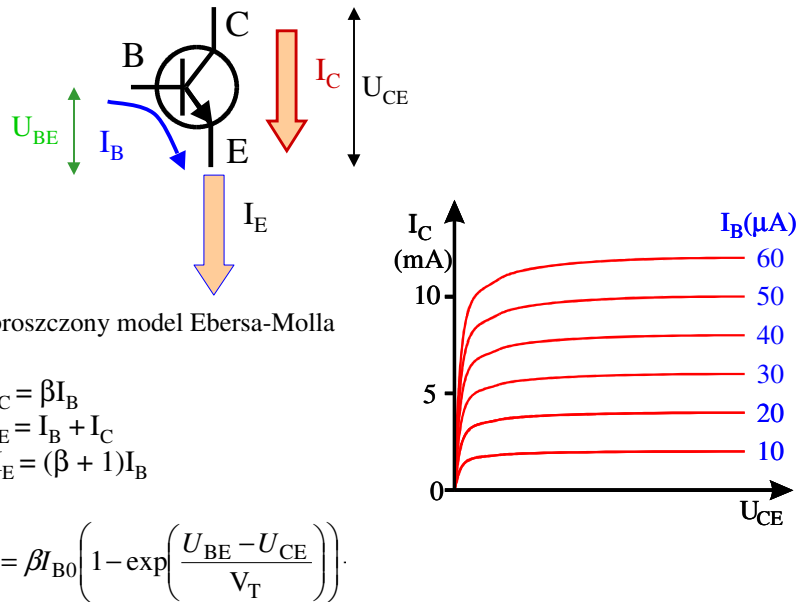

Konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych

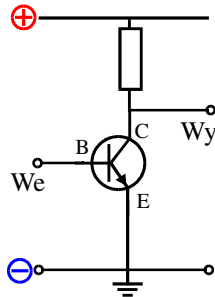


Układ ze wspólnym emiterem.

Odwraca fazę sygnału.

Duże wzmocnienie prądowe, napięciowe i mocy.

wzmacniacze mocy

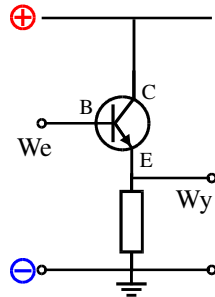


Układ ze wspólnym kolektorem.

Nie odwraca fazy sygnału.

Wzmocnienie napięciowe koło jedności (wtórnik napięciowy). Wzmocnienie prądu i mocy, zmniejszenie oporu wyjściowego w stosunku do wejściowego.

mierniki, mikrofony piezoelektryczne

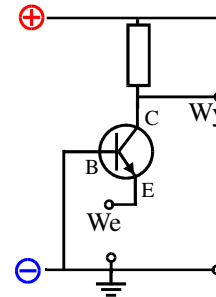


Układ ze wspólną bazą.

Nie odwraca fazy sygnału.


Mała rezystancja wejściowa, większa wyjściowa. Względnie duże wzmocnienie napięciowe, brak wzmocnienia prądowego.

termopara, mikrofony dynamiczne

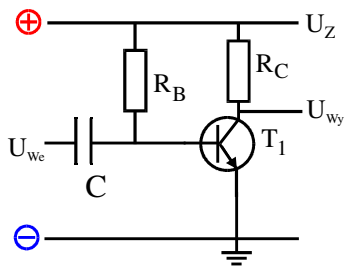Punkt pracy dla układu ze wspólnym emiterem.



$$I_C = \beta I_B$$

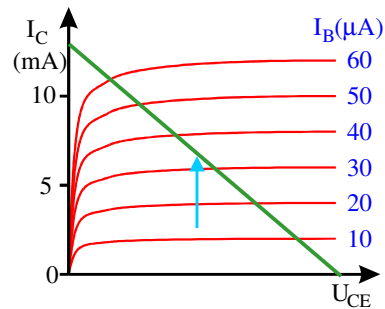

Napięcie wyjściowe $U_{wy} = U_Z - I_C R_C (= U_{CE})$, może się zmieniać od 0 do U_Z .

Dla napięcia stałego, czyli przy braku sygnału zmiennego optymalna wartość

U_{wy} wynosi $U_{wy} = U_{CE} = U_Z/2$.

Czyli: $I_C = U_Z/2R_C$, $I_B = U_Z/2\beta R_C$.

Aby ustalić prąd I_B musimy dobrać opornik R_B . Panuje na nim napięcie $U_Z - U_B$ (U_B - napięcie na bazie). Przyjmujemy, że $U_B = 0,65 \text{ V}$. Otrzymujemy zatem:

$$I_B R_B = U_Z - 0,65 \text{ V.}$$


Opór R_B dla optymalnego punktu pracy wynosi:

$$R_B = 2\beta R_C \frac{U_Z - 0,65 \text{ V}}{U_Z}$$


Podsumowanie tranzystorów

- Tranzystor (bipolarny) to dwa złącza pn w jednej płytce kryształu utworzone w przeciwnych kierunkach, przy czym obszar środkowy (p w tranzystorze npn oraz n w pnp) jest bardzo cienki.
- Takie dwa złącza mogą wzmacniać sygnały elektryczne (małe zmiany mocy sygnału zmiennego na wejściu mogą wywołać duże zmiany mocy sygnału wyjściowego).
- **Tranzystor ma trzy elektrody: emiter, bazę i kolektor, oznaczane odpowiednio: E, B i C.**
- Złącze pn emiter-baza jest polaryzowane w kierunku przewodzenia, napięcie złącza pn E-B wytwarza prąd emitera I_E . Obszar bazy jest na tyle cienki, że większość wstrzykniętych do bazy nośników przelatuje przez bazę i dociera do kolektora. Nośniki te tworzą prąd kolektora. Czyli prąd kolektora zależy głównie od napięcia E-B, jest prawie niezależny od napięcia B-C. Prąd kolektora jest β razy (około 100) większy od prądu bazy. **Dzięki temu mały prąd bazy wywołuje przepływ dużego prądu kolektora, czyli wzmocnienie prądowe. Parametr β nazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego tranzystora.**
- Zależność prądu kolektora od napięcia CE nazywa się charakterystyką $I_C(U_{CE})$ tranzystora.
- Podstawowym układem wzmacniacza tranzystorowego jest układ ze wspólnym emiterym, to znaczy sygnał wejściowy jest podawany między E i B, zaś sygnał wyjściowy jest odbierany między E i C,
- Warunki pracy tranzystora, czyli wartości napięć stałych polaryzujących złącza EB i BC bez obecności zmiennego sygnału wejściowego tranzystora, określają, jak tranzystor będzie reagował na wejściowy sygnał zmienny. **Układ tych napięć nosi nazwę punktu pracy tranzystora.**


Wzmacniacze operacyjne

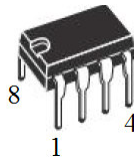

Wzmacniacz różnicowy i układ Darlingtona

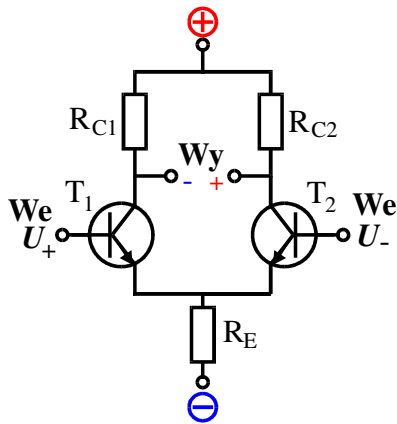

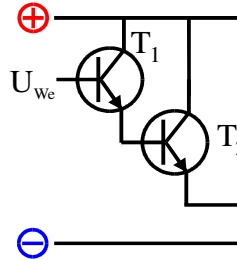Dwa tranzystory w układzie wspólnego emitera dają na wspólnym wyjściu wzmocnioną różnicę sygnałów wejściowych. Układ ma własne 'zero', niezależne od zasilania.



W układzie Darlingtona połączone kaskadowo tranzystory (emiter 1 do bazy 2) dają bardzo silne wzmocnienie prądowe, β^2 .

Idealny wzmacniacz operacyjny


- 1) Wzmacniacz operacyjny posiada dwa wejścia. Jedno z wejść nazywa się odwracającym (oznaczane U_-) a drugie – nieodwracającym (oznaczane U_+).
- 2) Układ zasilany jest dwoma napięciami: dodatnim względem masy $+U_{CC}$ oraz ujemnym U_{EE} (zazwyczaj $U_{EE} = -U_{CC}$).
- 3) Napięcie wyjściowe U_{wy} może zmieniać się w granicach od $-U_{CC}$ do $+U_{CC}$.

- 4) Wzmacniacz operacyjny daje napięcie:


$$U_{wy} = A_U \cdot (U_+ - U_-),$$

gdzie współczynnik A_U nosi nazwę wzmocnienia napięciowego, a U_+ i U_- to wartości napięć podawanych na wejścia nieodwracające i odwracające.

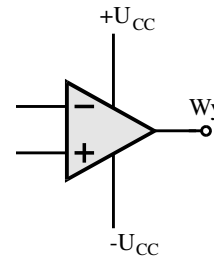- 5) Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego jest w założeniach nieskończone. W praktyce osiąga wartości $A_U = 10^5 - 10^7$, co oznacza, że wystarczy napięcie wejściowe 1 - 100 μV , aby osiągnąć napięcie wyjściowe 10 V.
- 6) Wzmacniacz posiada bardzo dużą oporność wejściową, rzędu $10^6 - 10^{13} \Omega$, to znaczy prąd wpływający przez wejścia U_+ oraz U_- jest bardzo mały, nawet poniżej pikoampera.
- 7) Wzmacniacz posiada bardzo mały opór wyjściowy, to znaczy napięcie wyjściowe U_{wy} prawie nie zależy od prądu wypływającego z wyjścia.



Wzmacniacz operacyjny $\mu A741$

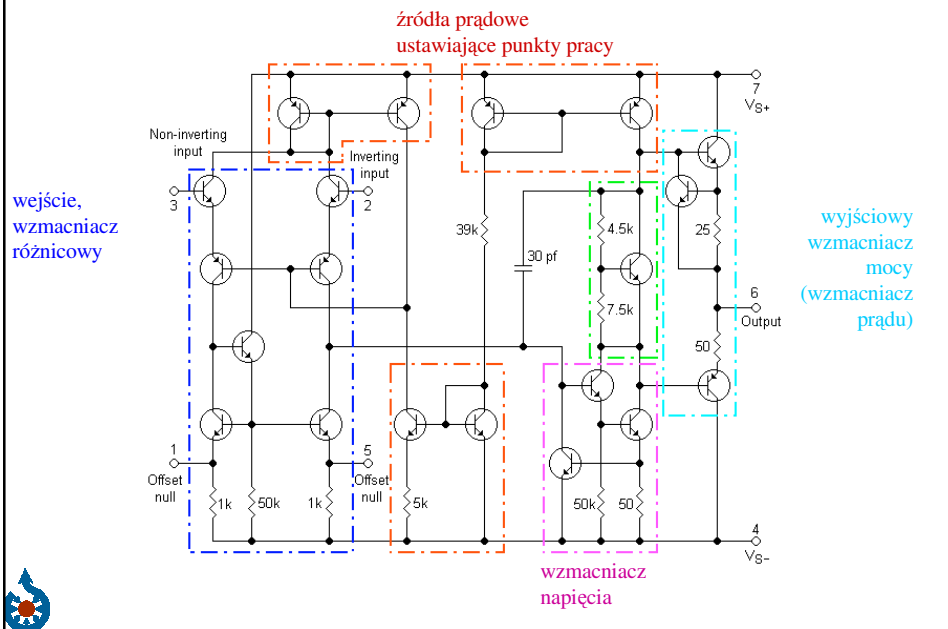

Wzmacniacz operacyjny $\mu A741$

Zasilanie +/- 18 V (niektóre wersje 22 V).

Wzmocnienie napięciowe
sygnału różnicowego:



$$A = 2 \cdot 10^5;$$

Impedancja wejściowa $2 \text{ M}\Omega$,
impedancja wyjściowa 75Ω ($I_{SC} = 25 \text{ mA}$).

Prąd na wejściu $0,02 \mu\text{A}$.


Napięcie niezrównoważenia na wejściu 1 mV .

Pasma przenoszenia 1 MHz .

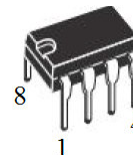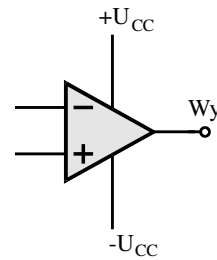


Sprężenie zwrotne

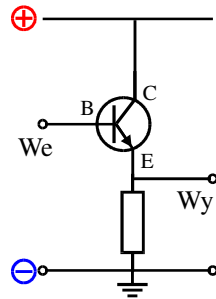Sprężenie zwrotne to przekazanie części sygnału wyjściowego do wejścia układu. Jest to konstrukcja bardzo często wykorzystywana do stabilizowania własności układu (w elektronice, mechanice ..).



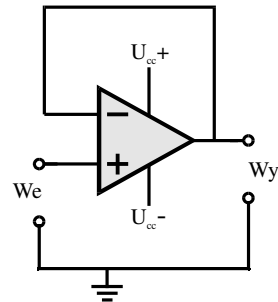
Układ ze wspólnym kolektorem ma ujemny sprzężenie zwrotne dzięki opornikowi na wyjściu emitera.



Podając sygnał wyjściowy na wejście odwracające otrzymujemy ujemne sprzężenie zwrotne.

49

Układ z wejściem nieodwracającym

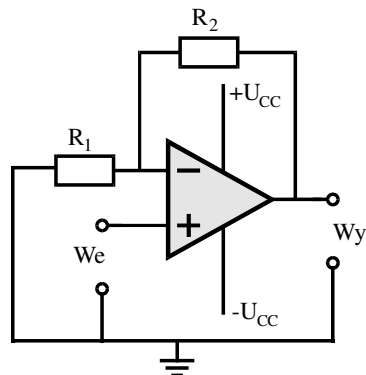

$$K = \frac{U_{wy}}{U_{we}}$$

Napięcia U_+ i U_- powinny być równe z dokładnością do mikrowoltów. Jeżeli na wejściu U_+ pojawi się jakiegokolwiek inne napięcie, to wyjście natychmiast zareaguje podając takie napięcie, aby przywrócić równowagę $U_- = U_+$.

Wtedy napięcie na wejściu odwracającym będzie równe U_{we} . Zatem równanie na prąd będzie miało postać:


$$I = U_{we}/R_1 = (U_{wy} - U_{we})/R_2.$$

Tak więc wzmacnienie napięciowe wynosi:

$$K = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Napięcie wyjściowe układu ma taki sam znak jak napięcie wejściowe zatem ten układ nie odwraca fazy.

Układ z wejściem odwracającym

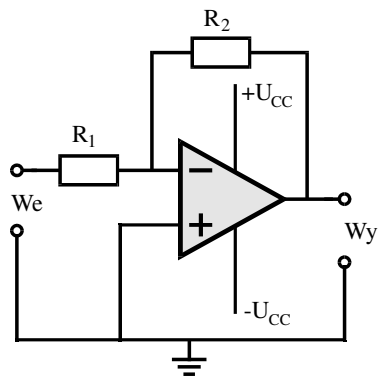

$$K = \frac{U_{wy}}{U_{we}}$$

Napięcie wyjściowe układu ma przeciwny znak niż napięcie wejściowe (zero przy wejściu odwracającym) zatem ten układ odwraca fazę.

Jeżeli na wejściu U_- pojawi się jakiegokolwiek napięcie, to wyjście natychmiast zareaguje podając napięcie przeciwnego znaku, takie aby napięcie U_- spadło do zera. W efekcie napięcia U_+ i U_- będą równe z dokładnością do mikrowoltów, czyli praktycznie zerowe, bo napięcie wejścia U_+ jest równe 0 V.

Zatem spadek napięcia na oporniku R_1 równy jest U_{we} , a na oporniku R_2 odpowiada U_{wy} . Ponieważ do wejścia wzmacniacza nie wpływa żaden znaczący prąd, więc przez oba oporniki płynie ten sam prąd:


$$I = U_{we}/R_1 = U_{wy}/R_2.$$

A zatem wzmacnienie napięciowe wynosi:

$$K = -\frac{R_2}{R_1}$$

Układ całkujący

idealny

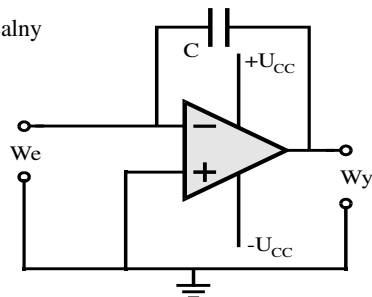

Układ całkujący gromadzi na kondensatorze C ładunek prądu płynącego przez opornik R_1 :

$$U_{wy}(t) \approx \frac{1}{CR_1} \int_0^t U_{we}(x) dx$$

Do stabilnej pracy potrzebny jest opornik R_2 . Wtedy:


$$U_{wy}(t) = \frac{1}{C} \int_0^t \left(\frac{U_{we}(x)}{R_1} - \frac{U_{wy}(x)}{R_2} \right) dx$$

Równanie to powraca do idealnego dla $R_1 \ll R_2$ lub $t \ll R_2 C$:

Aktywny filtr dolnoprzepustowy, dający stosunek napięć:


$$\frac{U_{wy}}{U_{we}} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + i\omega CR_2}$$

stabilny

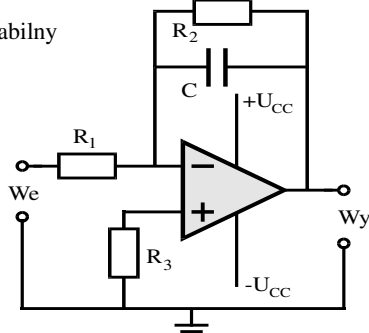

Układ różniczkujący

idealny

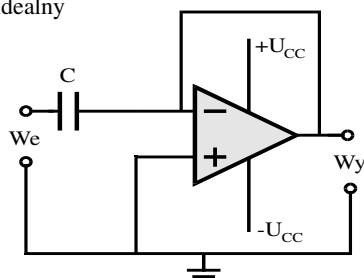

Układ różniczkujący dający na oporniku R_1 napięcie proporcjonalne do prądu będącego pochodną ładunku na kondensatorze C:

$$U_{wy}(t) \approx CR_2 \frac{dU_{we}(t)}{dt}$$

Do stabilnej pracy potrzebny jest opornik R_2 . Wtedy:


$$U_{wy}(t) = CR_2 \frac{d(U_{we}(t) - I_C(t)R_1)}{dt}$$

Równanie to powraca do idealnego dla $R_1 \ll R_2$ lub $t \gg R_1 C$.

Aktywny filtr górnoprzepustowy, dający stosunek napięć:

$$\frac{U_{wy}}{U_{we}} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{i\omega CR_1}{1 + i\omega CR_1}$$

stabilny

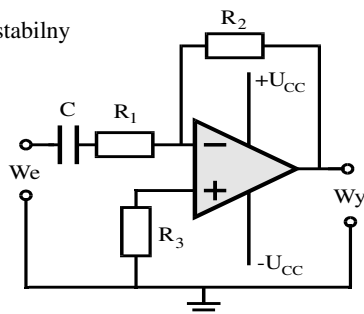

Układ logarytmujący

Napięcie U_- powinno być równe zero, więc na oporniku R mamy napięcie U_{we} . Będzie zatem płynął prąd:

$$I = \frac{U_{we}}{R}$$

Takie samo musi być natężenie prądu płynącego przez diodę D, dane równaniem Shockleya:

$$I = I_0 \left(\exp\left(\frac{U_{wy}}{k_B T}\right) - 1 \right)$$


Przekształcając równanie Shockleya otrzymamy napięcie wyjściowe:

$$U_{wy} = k_B T \ln\left(\frac{I}{I_0} - 1\right) \approx k_B T \ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$$


Zatem jest to układ podający logarytm napięcia wejściowego:

$$U_{wy} \approx k_B T \ln\left(\frac{U_{we}}{I_0 R}\right)$$

Stabilizacja napięcia na diodzie Zenera

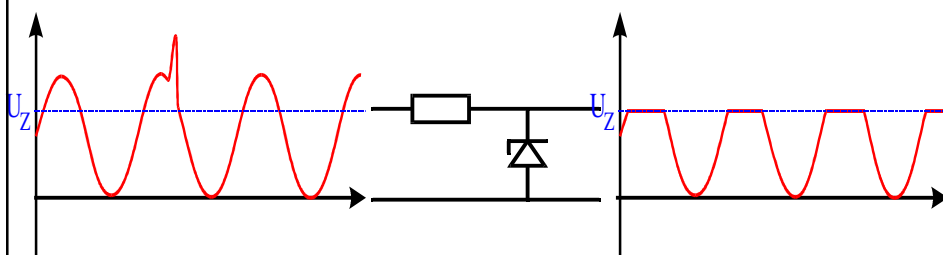

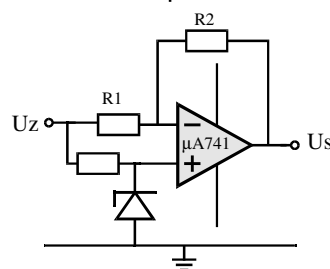Diody Zenera wykorzystuje się jako zabezpieczenie przed przepięciami i do stabilizacji napięcia.



Stabilizator napięcia z diodą Zenera i wzmacniaczem operacyjnym.

Podsumowanie wzmacniacza operacyjnego

- 1) Wzmacniacz operacyjny to układ scalony, silnie wzmacniający, o bardzo uniwersalnych zastosowaniach.
- 2) Posiada dwa wejścia: nieodwracające i odwracające, oznaczane U_+ i U_- .
- 3) Wzmacniacz operacyjny daje napięcie:

$$U_{wy} = A_U \cdot (U_+ - U_-),$$

gdzie współczynnik A_U nosi nazwę wzmocnienia napięciowego.

- 4) Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego jest w założeniach nieskończone. W praktyce osiąga wartości $10^5 - 10^7$.
- 5) Warunki pracy wzmacniacza operacyjnego ustala się poprzez stosowanie „sprzężenia zwrotnego”, czyli gałęzi obwodu łączącej wyjście z wejściem (przeważnie odwracającym), która podaje część sygnału wyjściowego na wejście wzmacniacza. Rodzaj obwodu użytego jako sprzężenie zwrotne wyznacza, jakie funkcje realizuje układ ze wzmacniaczem operacyjnym,
- 6) W oparciu o wzmacniacze operacyjne buduje się wzmacniacze odwracające fazę lub nieodwracające, filtry RLC (filtry aktywne), które są równocześnie układami różniczkującymi lub całkującymi, ponadto można budować: układy sumujące, źródła napięciowe (np. z diodą Zenera) i prądowe, wzmacniacze pomiarowe, generatory sygnałów i wiele innych.