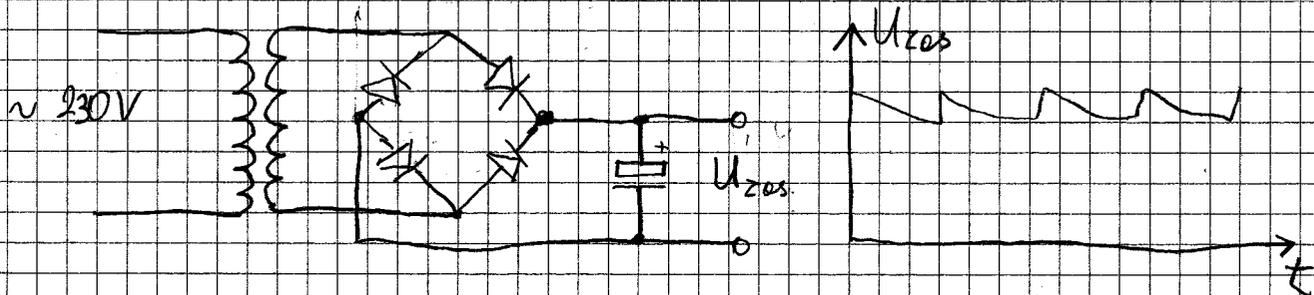


# Wykład 6. Układy zasilające i przetworniki DAC/ADC

Podstawowy zasilacz:

transformator  $\rightarrow$  prostownik  $\rightarrow$  kondensator.




Wady:

- braki możliwości regulacji napięcia, zadane liczbą zwojów wtórnego transformatora
- tętnienie napięcia wyjściowego, tym większe im większy prąd jest pobierany (kondensator rozładowuje się przez rezystancyjny układ).

Stabilizator napięcia: układ, który utrzymuje stałe napięcie wyjściowe, niezależnie od pobieranego prądu. Do stabilizatora doprowadzamy napięcie wyższe niż to, które ma się pojawić na jego wyjściu.

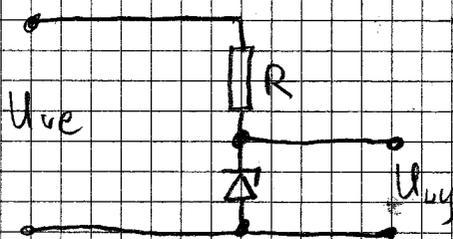
Najprostszy stabilizator: dzielnik napięcia z diodą Zenere.




- Relatywnie słabe stabilizacje przy zmianach prądu obciążenia
- stały pobór prądu ze źródła nawet bez obciążenia. Jeśli zasilacz ma dość duży prąd, to  $R$  ma być  $\rightarrow$  cały czas pobierany duży prąd.

Dzielnik z diodą Zenere wykonany jest jako źródło napięcia odniesienia, tym gorzej pobór prądu jest metą

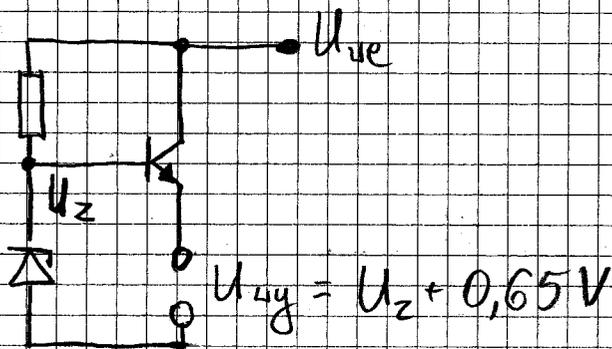Poloba większego prądu przy ustalonym napięciu  $\rightarrow$  wtórnik emiterowy:




Ten układ zazwyczaj nazywa się tak:

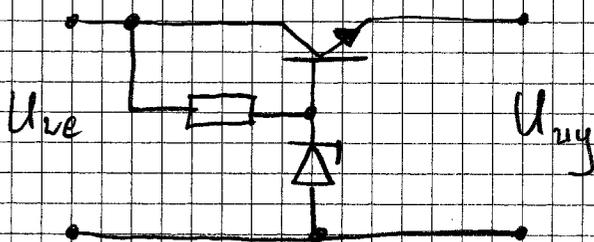

Tylko że w ten sposób nie widać tak od razu, że to wtórnik emiterowy.

Układ ma niewielki pobór prądu ze źródła, ale napięcie wyjściowe zależy od prądu obciążenia.

Regulator ze wzmacniaczem błędów:

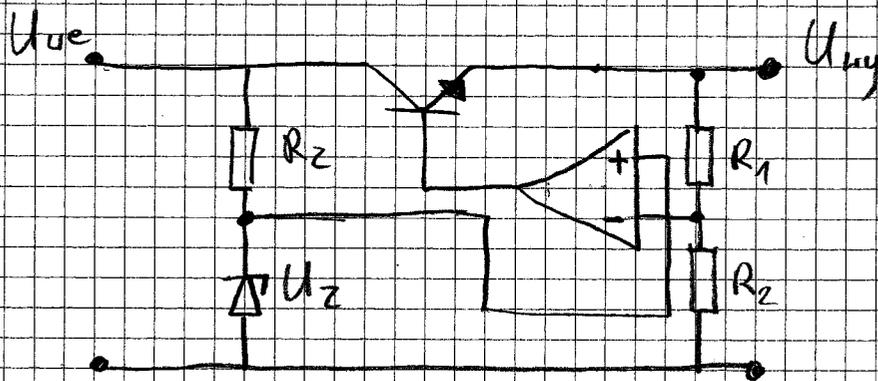

Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym:

- $U_{wy}$  rośnie tak, że  $U_{-}$  większe od  $U_{+}$ . Napięcie wyjściowe wzmacniacza maleje, maleje prąd bazy tranzystora, maleje  $U_{wy}$ .

- $U_{wy}$  maleje tak, ze  $U_- < U_z$ . Napięcie wyjściowe wzrnieciowe rośnie, rośnie przed bory, rośnie  $U_{wy}$ .

W efekcie  $U_{wy}$  jest stabilizowane tak, żeby:


$$U_- = U_+ \Rightarrow U_{wy} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U_z$$

$$U_{wy} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) U_z$$

$R_1/R_2$  może być potencjometrem, wtedy napięcie wyjściowe można regulować.

Są gotowe układy scalone dla kondensatorów zesilaczy tego typu, np.  $\mu A 723$

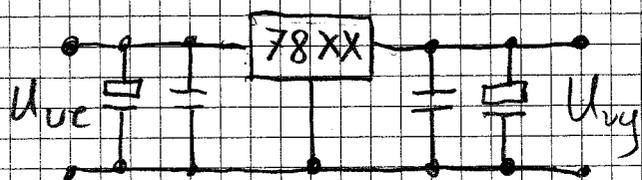
Ciesniej wiadomosci tu. stabilizatorow trzylancowych.




Potrzebne są rezystory i kondensatory na wejściu i wyjściu.

XX - napięcie wyjściowe w V, np. 7812, 7805.

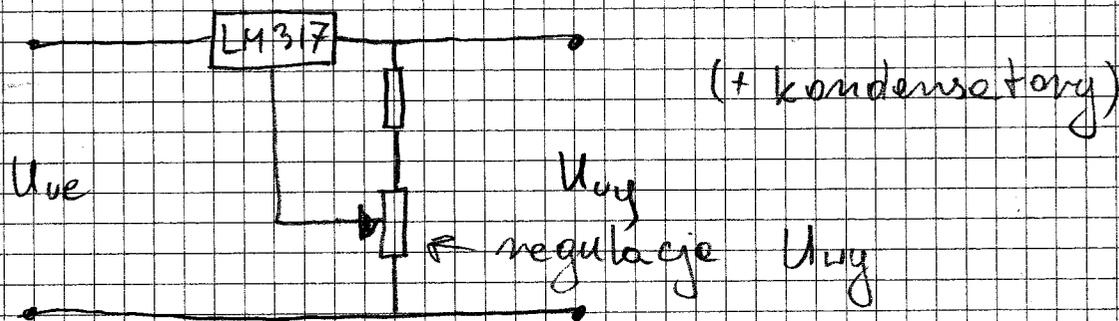Jest też wersja z regulacją napięcia LM317




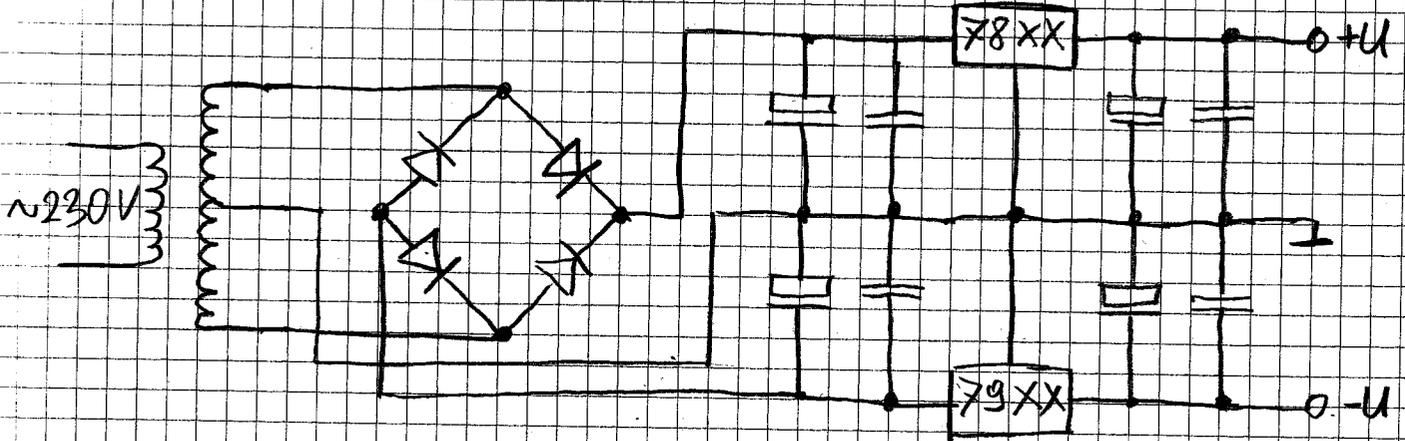Zasilanie symetryczne: można połączyć szeregowo dwie zasilacze, albo użyć transformatora z dzielonymi uzwojeniami:




Zasilacze impulsowe

Zasilacze obniżający napięcie

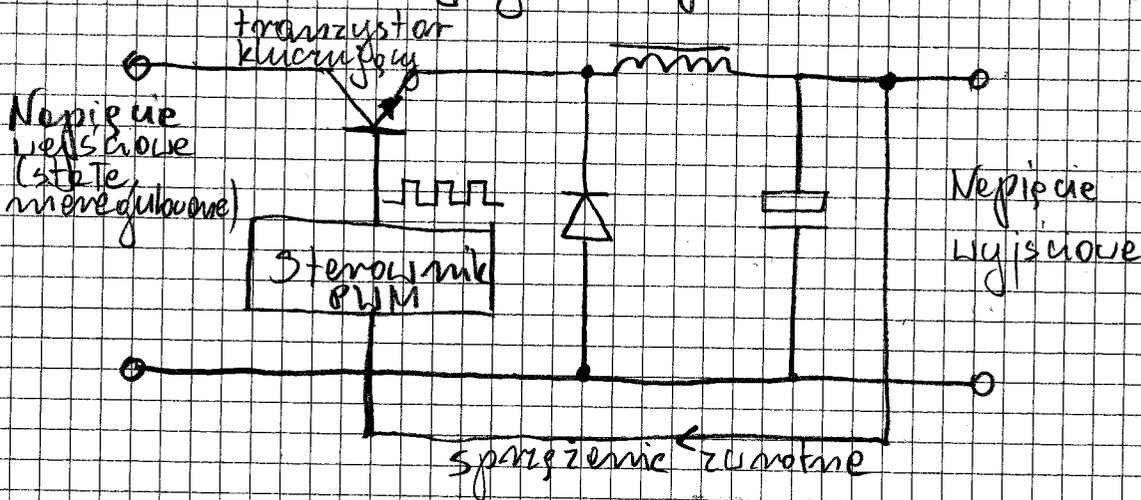

Sterowanie PWM (pulse-width modulation):

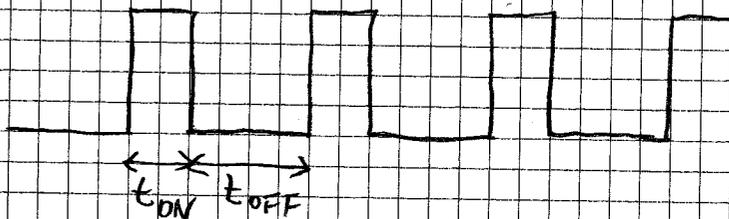

Generator przebiegu prostokątnego o stałej częstotliwości i regulowanym czasie relacji  $t_{ON}$ .

Gdy tranzystor jest otwarty ( $t_{on}$ ) prąd płynie przez cewkę do wyjścia, jednocześnie ładując tranzystor. Dioda jest spolaryzowana zaporowo. Po zamknięciu tranzystora ( $t_{off}$ ) cewka wymusza przepływ prądu przez kondensator, podwyższając napięcie.


- W czasie  $t_{on}$  prąd do wyjścia płynie ze źródła.
- W czasie  $t_{off}$  prąd do wyjścia płynie z cewki.

Wzrost LC wygląda prostokątny przebieg prądu ze tranzystorem kłujący i zapewni stałe napięcie na wyjściu.

Napięcie na wyjściu zależy od uśrednionej go czasie wartości błukającego napięcia:

$$U_{wy} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \cdot U_{we}$$

### Zasilacz podnoszący napięcie

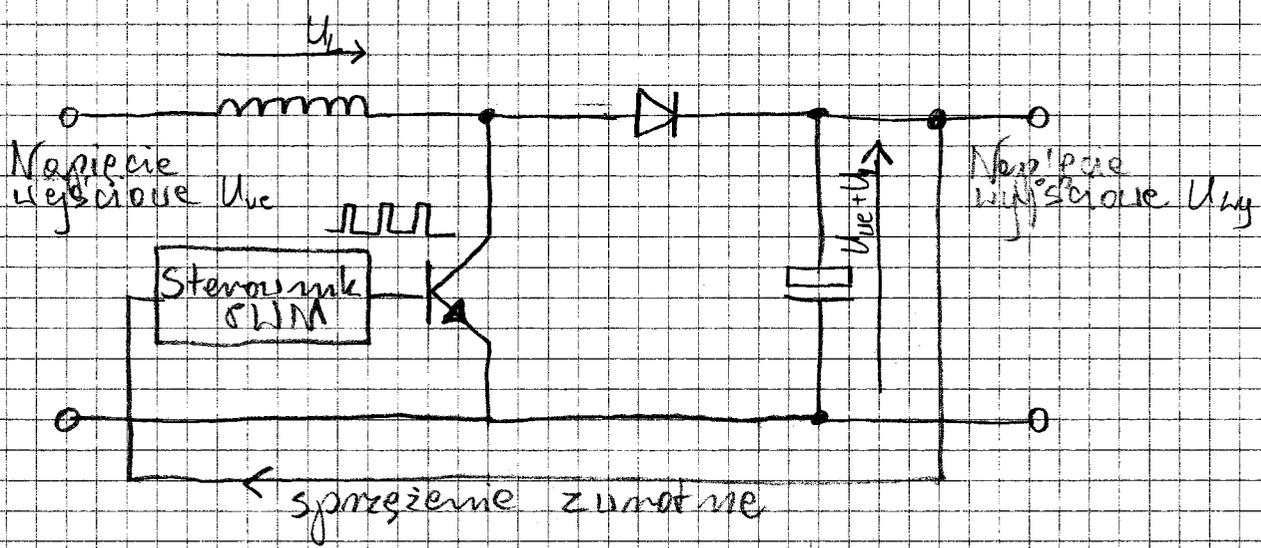

- W czasie  $t_{on}$  tranzystor jest otwarty, prąd ze źródła płynie przez cewkę do masy. Kondensator nie może się rozładować przez diodę, bo jest spolaryzowana zaporowo.
- W czasie  $t_{off}$  tranzystor jest zamknięty. Napięcie  $U_L$  na cewce dodaje się do napięcia  $U_{we}$  i kondensator ładuje się do napięcia  $U_{we} + U_L$ .

$$U_{wy} = U_{we} \frac{1}{1 - \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}}}$$


### Własności rezilacny impulsowych:

- Duże sprawności,
- Niska masa (brak transformatora sieciowego),
- Korzystny stosunek masy do mocy,
- Możliwość generacji zakłóceń elektromagnetycznych, bo częstotliwości uliczona są rzędu kilkudziesięciu - kilkuset kHz,
- Wiele różnych rozwiązań innych niż amplitudne.

### Przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) i analogowo-cyfrowe (ADC):

#### Przetworniki DAC:

Najprostszym przetwornikiem z wejściem numerycznym może być układ sumujący:

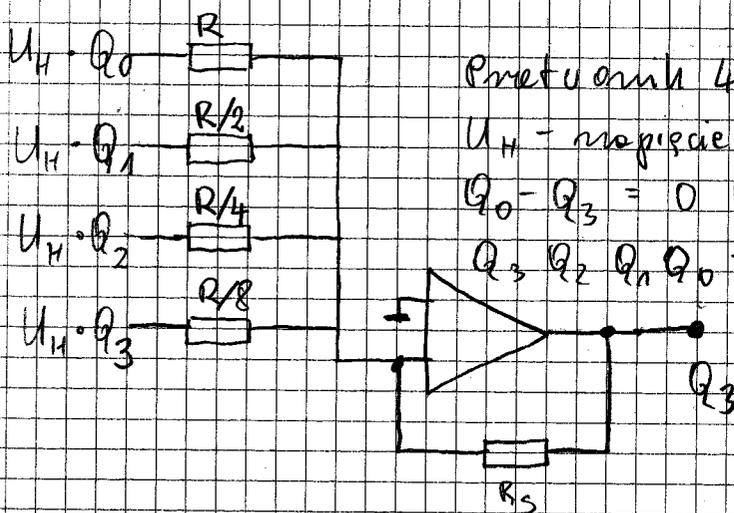

Przetwornik 4-bitowy.

$U_H$  - napięcie odpowiednie stanowi wyzduceniu

$Q_0 - Q_3 = 0$  lub 1


$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  - słowo 4-bitowe

$$U_{wy} = - U_H \frac{R_S}{R} (8Q_3 + 4Q_2 + 2Q_1 + Q_0)$$



Takiego przetwornika mogłoby być wiele np. z maszyną 4-bitowąmi licznikiem z ścieżkami z układami cyfrowymi.
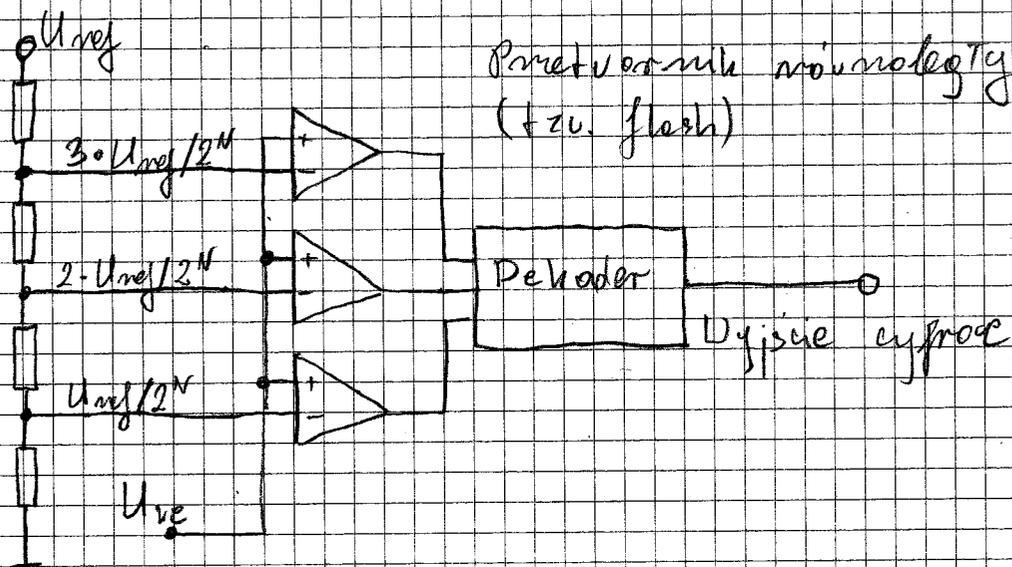
## Przetworniki analogowo - cyfrowe:

Najprostszym przetwornik może być oparty na komparatorach i porównywaniu konwertowanego napięcia z szeregiem wartości:



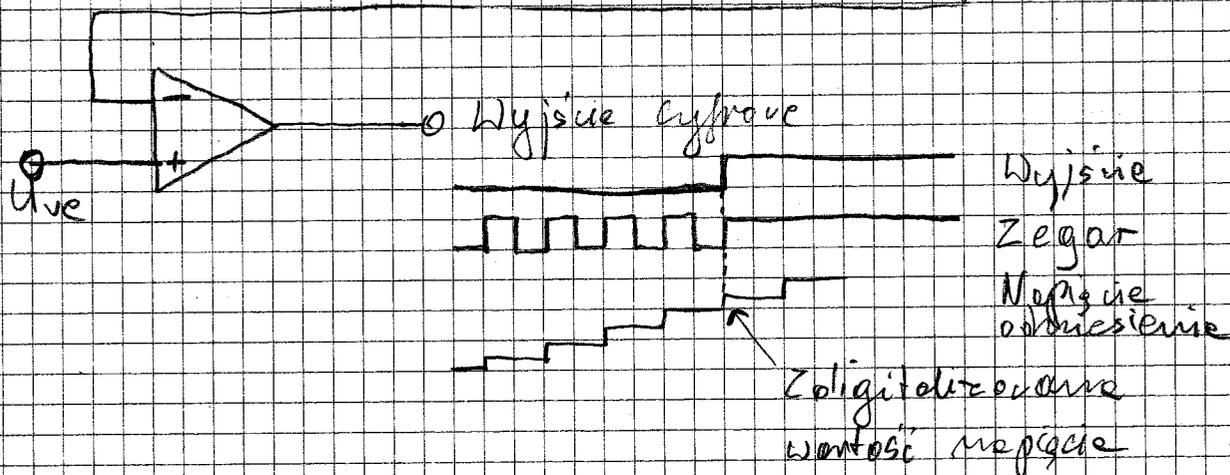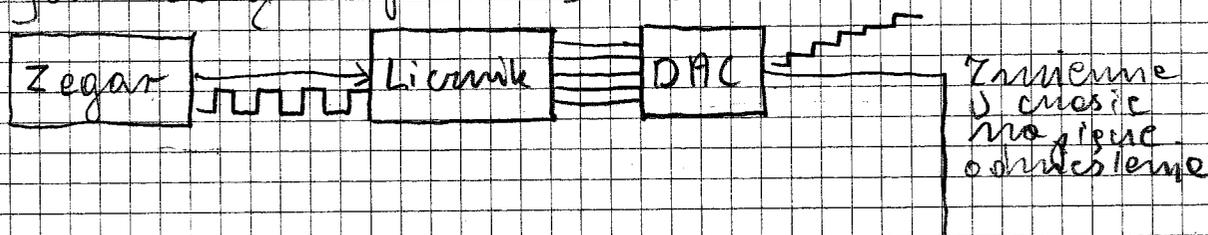Zamiast  $2^N$  komparatorów można wykorzystać jeden i porównywać mierzone napięcie z generowanym przez DAC:



Pomimo tego otrzymujemy w przetworniku równoległym. Można go przyspieszyć, jeśli licznik "śledzi" napięcie mierzone: po przekroczeniu napięcia odniesienia zmienia kierunek zliczania.  
+ Dużo innych rozwiązań.